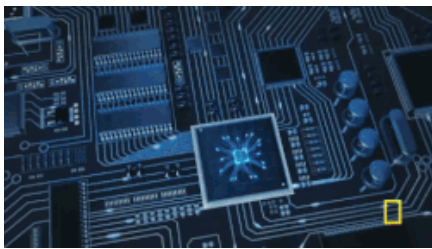



Minimierung von Boolesche Funktionen / Schaltnetze

| Parameter | Kursinformationen |
|------------------|---|
| Veranstaltung: | Digitale Systeme / Eingebettete Systeme |
| Semester: | Wintersemester 2025/26 |
| Hochschule: | Technische Universität Freiberg |
| Inhalte: | Verfahren von Quine-McCluskey, Realisierung von Schaltnetzen |
| Link auf GitHub: | https://github.com/TUBAF-lfl-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/blob/master/04_Schaltnetze.md |
| Autoren: | Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär |



Fragen an die Veranstaltung

- Erläutern Sie das Verfahren von Quine-McCluskey.
- Grenzen Sie die Begriffe Schaltnetz und Schaltfunktion voneinander ab.
- Erklären Sie die Idee von Multiplexern und Kodierern.
- Welche Besonderheit besteht bei der Ableitung der Schaltfunktionen für einen Dekodierer? Was ist ein SLPD und welche Ausprägungen kennen Sie davon?
- Welche Gatterkombinationen sind geeignet, um beliebige Schaltfunktionen damit umzusetzen?
- Was ist ein Glitch?
- Wie können Sie Hazards in kombinatorischen Schaltungen vermeiden?
- Welche Rolle spielt die Laufzeitverzögerung bei der Schaltnetzsynthese?

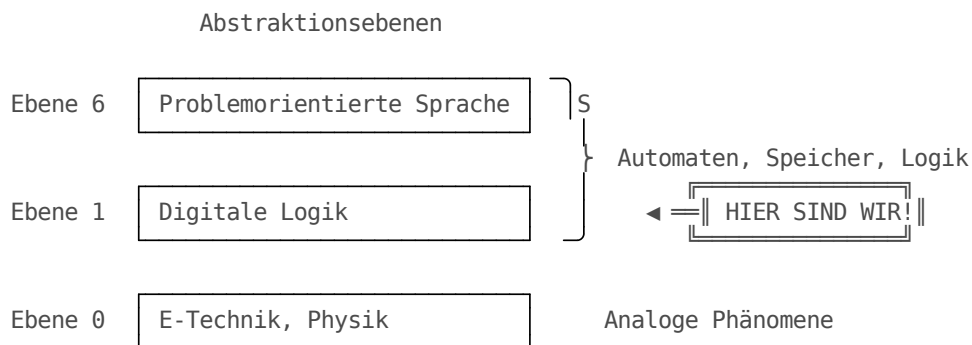

Feedbacks/Ergänzungen

- Logikgattersimulator <https://sebastian.itch.io/digital-logic-sim>
- Codebeispiel für Karnaugh-Veit Diagramm im Projektordner

https://github.com/TUBAF-lfi-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/tree/master/exampleCode/03_Minimierung



Was gefällt Ihnen daran, wo sehen Sie ggf. Verbesserungsbedarf?

Beispielanwendung

Nehmen wir an, dass wir die Logik einer Kaffeemaschine umsetzen wollen. Diese verfügt über verschiedene Eingänge wie Sensoren an der Heizplatte, einem Füllstandsmesser, Drucksensorik usw. Wir gehen davon aus, dass diese lediglich digitale Ausgaben generiert.

Die Variable y gibt entsprechend einen Fehlerzustand wieder und ist zum Beispiel mit einer LED verknüpft. Ab Zustand 6 bis 14 soll diese Leuchten.



| x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | y | Zustand |
|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - Initialisierung |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - Heizplatte erwärmen |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - Wasserkocher an |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 - |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 - Wasser fehlt |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - Kaffeefach geöffnet |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - Druckabfall |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 - ... |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 - |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 - |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 - |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 - |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 - Wartung fällig |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 - Kaffee fertig |

Wie muss also die Schaltung für diese Aufgabe umgesetzt werden?

Schritt 1: Aufstellen der Gleichungen

Kanonische Disjunktive Normalform (KDNF)

- eindeutige Darstellung einer booleschen Funktion f als Disjunktion von Mintermen
- Beispiel: $(x \cdot y \cdot z) + (x \cdot y \cdot \bar{z}) + (\bar{x} \cdot y \cdot z)$ ist KDNF von $f(x, y, z)$

Kanonische Konjunktive Normalform (KKNF)

- eindeutige Darstellung einer booleschen Funktion f als Konjunktion von Maxtermen
- Beispiel: $(x + y) \cdot (x + y) \cdot (x + y)$ ist KKNF von $f(x, y)$

| x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | y | Minterme |
|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ??? |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |

| x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | y | Minterme |
|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $\overline{x_3} \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}$ |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $\overline{x_3} \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot x_0$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}$ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0$ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}$ |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | $x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot x_0$ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $x_3 \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0}$ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | $x_3 \cdot x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot x_0$ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |

Schritt 2: Vereinfachen der Minterme - Analytische Lösung

$$\begin{aligned}y = & \overline{x_3}x_2x_1\overline{x_0} + \overline{x_3}x_2x_1x_0 + \\ & x_3\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0} + x_3\overline{x_2}\overline{x_1}x_0 + \\ & x_3\overline{x_2}x_1\overline{x_0} + x_3\overline{x_2}x_1x_0 + \\ & x_3x_2\overline{x_1}\overline{x_0} + x_3x_2\overline{x_1}x_0 + \\ & x_3x_2x_1\overline{x_0}\end{aligned}$$

Wie gehen Sie vor? Wir suchen Paare von Mintermen, die sich lediglich in einer Variablen unterscheiden, und fassen diese entsprechend dem Distributivgesetz und Idempotenzgesetz zusammen.

$$\begin{aligned}\overline{x_3}x_2x_1\overline{x_0} + \overline{x_3}x_2x_1x_0 &= \overline{x_3}x_2x_1(\overline{x_0} + x_0) \\ &= \overline{x_3}x_2x_1(1) \\ &= \overline{x_3}x_2x_1\end{aligned}$$

Erste Stufe der Vereinfachung

Zunächst erweitern wir unseren KDNF um einen der Minterme, so dass die möglichen Minimierungen pro Zeile offensichtlich sind.

$$\begin{aligned}y = & \overline{x_3}x_2x_1\overline{x_0} + \overline{x_3}x_2x_1x_0 + \\ & x_3\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0} + x_3\overline{x_2}\overline{x_1}x_0 + \\ & \textcolor{red}{x_3\overline{x_2}x_1\overline{x_0}} + x_3\overline{x_2}x_1x_0 + \\ & x_3x_2\overline{x_1}\overline{x_0} + x_3x_2\overline{x_1}x_0 + \\ & \textcolor{red}{x_3x_2x_1\overline{x_0}} + x_3x_2x_1x_0\end{aligned}$$

Damit ergibt sich die oben genannten Gleichung in der ersten Vereinfachungsstufe zu

$$y = \overline{x_3}x_2x_1 + x_3\overline{x_2}\overline{x_1} + x_3\overline{x_2}x_1 + x_3x_2\overline{x_1} + x_3x_1\overline{x_0}$$

Zweite Stufe der Vereinfachung

$$\begin{aligned}y = & \overline{x_3}x_2x_1 + \\ & x_3\overline{x_2}\overline{x_1} + \\ & x_3\overline{x_2}x_1 + \\ & x_3x_2\overline{x_1} + \\ & x_3x_1\overline{x_0}\end{aligned}$$

$$y = \overline{x_3}x_2x_1 + x_3\overline{x_2} + x_3\overline{x_1} + x_3x_1\overline{x_0}$$

Gegenprobe I

Minimize.py



```

1 from sympy.logic import SOPform
2 from sympy import symbols
3 x3, x2, x1, x0 = symbols('x3 x2 x1 x0')
4
5 minterms = [[0, 1, 1, 0],
6              [0, 1, 1, 1],
7              [1, 0, 0, 0],
8              [1, 0, 0, 1],
9              [1, 0, 1, 0],
10             [1, 0, 1, 1],
11             [1, 1, 0, 0],
12             [1, 1, 0, 1],
13             [1, 1, 1, 0]]
14 result = SOPform([x3, x2, x1, x0], minterms)
15 print(result)

```

```

(x3 & ~x0) | (x3 & ~x1) | (x3 & ~x2) | (x1 & x2 & ~x3)
(x3 & ~x0) | (x3 & ~x1) | (x3 & ~x2) | (x1 & x2 & ~x3)

```

Überrascht? Offenbar gelingt es dem Minimierungsansatz von *sympy*, eine kompaktere Form zu finden.

Schauen wir uns die Funktion im Karnaugh-Diagramm an!

| | $\bar{x}_1 \bar{x}_0$ | $\bar{x}_1 x_0$ | $x_1 x_0$ | $x_1 \bar{x}_0$ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| $\bar{x}_3 \bar{x}_2$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\bar{x}_3 x_2$ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| $x_3 x_2$ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $x_3 \bar{x}_2$ | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$y_{Karnaugh} = \bar{x}_3 x_2 x_1 + x_3 \bar{x}_2 + x_3 \bar{x}_1 + x_3 \bar{x}_0$$

$$y_{Analytic} = \bar{x}_3 x_2 x_1 + x_3 \bar{x}_2 + x_3 \bar{x}_1 + x_3 x_1 \bar{x}_0$$

Warum "übersieht" unsere analytische Lösung die mögliche Minimierung im letzten Term?

Weil wir uns in der Vereinfachung der ersten Stufe mit einem Teilergebnis zufriedengegeben haben, das uns in der zweiten Stufe für eine weiteren Aggregation fehlt.

Welche Kombinationen sind zusätzlich möglich?

$$\begin{aligned}
 y = & \overline{x_3}x_2x_1\overline{x_0} + \overline{x_3}x_2x_1x_0 + \\
 & \textcolor{green}{x_3\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}} + x_3\overline{x_2}\overline{x_1}x_0 + \\
 & x_3\overline{x_2}x_1\overline{x_0} + x_3\overline{x_2}x_1x_0 + \\
 & \textcolor{green}{x_3x_2\overline{x_1}\overline{x_0}} + x_3x_2\overline{x_1}x_0 + \\
 & x_3\overline{x_2}x_1\overline{x_0} + x_3x_2x_1\overline{x_0}
 \end{aligned}$$

$$y = \overline{x_3}x_2x_1 + x_3\overline{x_2}\overline{x_1} + x_3\overline{x_2}x_1 + x_3x_2\overline{x_1} + x_3x_1\overline{x_0} + \textcolor{green}{x_3\overline{x_1}\overline{x_0}}$$

Daraus ergibt sich dann auf der zweiten Stufe die "zusätzliche" Minimierungsoption, die die beiden letzten Minterme zusammenfasst.

$$y = \overline{x_3}x_2x_1 + x_3\overline{x_2}\overline{x_1} + x_3\overline{x_2}x_1 + x_3x_2\overline{x_1} + \underbrace{x_3x_1\overline{x_0} + \textcolor{green}{x_3\overline{x_1}\overline{x_0}}}_{x_3x_1}$$

$$y = \overline{x_3}x_2x_1 + x_3\overline{x_2} + x_3\overline{x_1} + x_3\overline{x_0}$$

Erkenntnisse:

- Das Karnaugh-Veitch-Diagramm zeigt mögliche Minimierungspotentiale auf, hinsichtlich der Bildung der Schleifen können unterschiedliche Strategien zum Tragen kommen.
- Offenkundig brauchen wir ein systematischeres Vorgehen bei der Vereinfachung, das alle Kombinationen möglicher Terme berücksichtigt.

Verfahren nach Quine-McCluskey

Das Verfahren bezieht sich zunächst nur auf Funktionsdarstellungen in kanonischer disjunktiver Normalform (KDNF) und zielt darauf ab eine systematische Minimierung der Minterme durchzuführen.

Ermittlung der Primterme

Die Minterme werden in tabellarischer Form entsprechend der Zahl der "1"en sortiert. Es gibt 1 Eintrag mit einer 1 (m_8) und jeweils 4 mit 2 oder 3 Einsen.

| | x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | y |
|----------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| m_6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| m_7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| m_8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m_9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| m_{10} | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| m_{11} | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| m_{12} | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| m_{13} | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| m_{14} | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| m_x | x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | OK |
|----------|-------|-------|-------|-------|----|
| m_8 | 1 | 0 | 0 | 0 | . |
| m_6 | 0 | 1 | 1 | 0 | . |
| m_9 | 1 | 0 | 0 | 1 | . |
| m_{10} | 1 | 0 | 1 | 0 | . |
| m_{12} | 1 | 1 | 0 | 0 | . |
| m_7 | 0 | 1 | 1 | 1 | . |
| m_{11} | 1 | 0 | 1 | 1 | . |
| m_{13} | 1 | 1 | 0 | 1 | . |
| m_{14} | 1 | 1 | 1 | 0 | . |

In einem zweiten Schritt werden die sortierten Minterme evaluiert. Dabei können nur die Blöcke blau-weiß und weiß-grau potentiell zusammenfassbare Mintermpaare umfassen.

| | x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | OK |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| $m_8 \cdot m_9$ | 1 | 0 | 0 | - | . |
| $m_8 \cdot m_{10}$ | 1 | 0 | - | 0 | . |
| $m_8 \cdot m_{12}$ | 1 | - | 0 | 0 | . |
| $m_6 \cdot m_7$ | 0 | 1 | 1 | — | . |
| $m_6 \cdot m_{14}$ | — | 1 | 1 | 0 | . |
| $m_9 \cdot m_{11}$ | 1 | 0 | — | 1 | . |
| $m_9 \cdot m_{13}$ | 1 | — | 0 | 1 | . |
| $m_{10} \cdot m_{11}$ | 1 | 0 | 1 | — | . |
| $m_{10} \cdot m_{14}$ | 1 | — | 1 | 0 | . |
| $m_{12} \cdot m_{13}$ | 1 | 1 | 0 | — | . |
| $m_{12} \cdot m_{14}$ | 1 | 1 | — | 0 | . |

Kombinations.py



```

1 import numpy as np
2 minterms = [[0, 1, 1, 0],
3             [0, 1, 1, 1],
4             [1, 0, 0, 0],
5             [1, 0, 0, 1],
6             [1, 0, 1, 0],
7             [1, 0, 1, 1],
8             [1, 1, 0, 0],
9             [1, 1, 0, 1],
10            [1, 1, 1, 0]]
11 distances = np.zeros([len(minterms), len(minterms)]).astype('float')
12 for i in range(0, len(minterms)):
13     for k in range(0, i):
14         diff = np.subtract(minterms[i], minterms[k])
15         dist = np.sum(np.abs(diff))
16         distances[i,k] = dist
17
18 print("Distanzen der Minterme")
19 for j in range(0, len(distances)): # Required instead print(distances)
20     print(distances[j])           # due to pyscript output constraints
21 print("Kombinationen mit Distanz 1: {}".format(np.count_nonzero(distances
    == 1)))

```

Distanzen der Minterme

```
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[3. 4. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[4. 3. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[2. 3. 1. 2. 0. 0. 0. 0. 0.]
[3. 2. 2. 1. 1. 0. 0. 0. 0.]
[2. 3. 1. 2. 2. 3. 0. 0. 0.]
[3. 2. 2. 1. 3. 2. 1. 0. 0.]
[1. 2. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 0.]
```

Kombinationen mit Distanz 1: 11

Distanzen der Minterme

```
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[3. 4. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[4. 3. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[2. 3. 1. 2. 0. 0. 0. 0. 0.]
[3. 2. 2. 1. 1. 0. 0. 0. 0.]
[2. 3. 1. 2. 2. 3. 0. 0. 0.]
[3. 2. 2. 1. 3. 2. 1. 0. 0.]
[1. 2. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 0.]
```

Kombinationen mit Distanz 1: 11

Die zweite Stufe wiederholt die Vorgänge - Sortierung und Evaluation erneut.

| | x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | OK |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| $m_8 \cdot m_9$ | 1 | 0 | 0 | - | * |
| $m_8 \cdot m_{10}$ | 1 | 0 | - | 0 | * |
| $m_8 \cdot m_{12}$ | 1 | - | 0 | 0 | * |
| $m_6 \cdot m_7$ | 0 | 1 | 1 | — | P4 |
| $m_6 \cdot m_{14}$ | — | 1 | 1 | 0 | P5 |
| $m_9 \cdot m_{11}$ | 1 | 0 | — | 1 | * |
| $m_9 \cdot m_{13}$ | 1 | — | 0 | 1 | * |
| $m_{10} \cdot m_{11}$ | 1 | 0 | 1 | — | * |
| $m_{10} \cdot m_{14}$ | 1 | — | 1 | 0 | * |
| $m_{12} \cdot m_{13}$ | 1 | 1 | 0 | — | * |
| $m_{12} \cdot m_{14}$ | 1 | 1 | — | 0 | * |

Es dürfen nur Zeilen zusammengefasst werden, die die "-" an den gleichen Positionen haben (!). Außerdem tauchen ab der zweiten Zusammenfassung (also in der dritten Tabelle) Konjunktionen doppelt auf, welche aber nur einmal notiert werden.

| | x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | OK |
|--|-------|-------|-------|-------|----|
| $m_8 \cdot m_9 \cdot m_{10} \cdot m_{11}$ | 1 | 0 | - | - | . |
| $m_8 \cdot m_9 \cdot m_{12} \cdot m_{13}$ | 1 | - | 0 | - | . |
| $m_8 \cdot m_{10} \cdot m_9 \cdot m_{11}$ | 1 | 0 | - | - | . |
| $m_8 \cdot m_{10} \cdot m_{12} \cdot m_{14}$ | 1 | - | - | 0 | . |
| $m_8 \cdot m_{12} \cdot m_9 \cdot m_{13}$ | 1 | - | 0 | - | . |
| $m_8 \cdot m_{12} \cdot m_{10} \cdot m_{14}$ | 1 | - | - | 0 | . |

Eine weitere Minimierung ist offenbar nicht möglich. Offenbar können 3 Minterme der ersten Stufe nicht weiter zusammengefasst werden.

| | x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | OK |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------|
| $m_8 \cdot m_9 \cdot m_{10} \cdot m_{11}$ | 1 | 0 | - | - | P1 |
| $m_8 \cdot m_9 \cdot m_{12} \cdot m_{13}$ | 1 | - | 0 | - | P2 |
| $m_8 \cdot m_{10} \cdot m_9 \cdot m_{11}$ | 1 | 0 | - | - | identisch P1 |
| $m_8 \cdot m_{10} \cdot m_{12} \cdot m_{14}$ | 1 | - | - | 0 | P3 |
| $m_8 \cdot m_{12} \cdot m_9 \cdot m_{13}$ | 1 | - | 0 | - | identisch P2 |
| $m_8 \cdot m_{12} \cdot m_{10} \cdot m_{14}$ | 1 | - | - | 0 | identisch P3 |

Mit den übrigen Ergebnissen der zweiten Stufe ergeben sich daraus insgesamt 5 Primimplikanten.

$$P_1 = m_8 \bullet m_9 \bullet m_{10} \bullet m_{11}$$

$$P_2 = m_8 \bullet m_9 \bullet m_{12} \bullet m_{13}$$

$$P_3 = m_8 \bullet m_{10} \bullet m_{12} \bullet m_{14}$$

$$P_4 = m_6 \bullet m_7$$

$$P_5 = m_6 \bullet m_{14}$$

Darstellung der Minterme im Karnaugh-Diagramm

$$P_1 = m_8 \bullet m_9 \bullet m_{10} \bullet m_{11}$$

$$P_2 = m_8 \bullet m_9 \bullet m_{12} \bullet m_{13}$$

$$P_3 = m_8 \bullet m_{10} \bullet m_{12} \bullet m_{14}$$

$$P_4 = m_6 \bullet m_7$$

$$P_5 = m_6 \bullet m_{14}$$

| | $\overline{x}_1 \overline{x}_0$ | $\overline{x}_1 x_0$ | $x_1 x_0$ | $x_1 \overline{x}_0$ |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| $\overline{x}_3 \overline{x}_2$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\overline{x}_3 x_2$ | 0 | 0 | 1 (m_7) | 1 (m_6) |
| $x_3 x_2$ | 1 (m_{12}) | 1 (m_{13}) | 0 | 1 (m_{14}) |
| $x_3 \overline{x}_2$ | 1 (m_8) | 1 (m_9) | 1 (m_{11}) | 1 (m_{10}) |

Visualisierung der generierten Primimplikanten

| | $\overline{x}_1 \overline{x}_0$ | $\overline{x}_1 x_0$ | $x_1 x_0$ | $x_1 \overline{x}_0$ |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| $\overline{x}_3 \overline{x}_2$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\overline{x}_3 x_2$ | 0 | 0 | 1 (P_4) | 1 (P_4, P_5) |
| $x_3 x_2$ | 1 (P_2, P_3) | 1 (P_2) | 0 | 1 (P_3, P_5) |
| $x_3 \overline{x}_2$ | 1 (P_1, P_2, P_3) | 1 (P_1, P_2) | 1 (P_1) | 1 (P_1, P_3) |

Offenbar werden die Minterme bis auf zwei Ausnahmen mehrfach durch die Primimplikanten abgedeckt. Hier ist eine weitere Minimierung notwendig.

Die als zweite Quine'sche Tabelle bezeichnete Primimplikantentafel fasst die Primimplikanten und die zugehörigen Minterme zusammen.

| | m_{14} | m_{13} | m_{12} | m_{11} | m_{10} | m_9 | m_8 | m_7 | m_6 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| P_1 | | | | x | x | x | x | | |
| P_2 | | x | x | | | x | x | | |
| P_3 | x | | x | | x | | x | | |
| P_4 | | | | | | | | x | x |
| P_5 | x | | | | | | | | x |

Lösung der minimalen Überdeckung

Ziel: Die Minterme sollen nur noch in einer Zeile erscheinen.

1. Intuitiver Ansatz

Die Minterme m_{13} , m_{11} und m_7 kommen nun in jeweils einem Primimplikanten vor. Folglich sind diese sogenannte essentielle Primimplikanten (P_1, P_2, P_4).

| | m_{14} | m_{13} | m_{12} | m_{11} | m_{10} | m_9 | m_8 | m_7 | m_6 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| P_1 | | | | x | x | x | x | | |
| P_2 | | x | x | | | x | x | | |
| P_3 | x | | x | | x | | x | | |
| P_4 | | | | | | | | x | x |
| P_5 | x | | | | | | | | x |

| | $\bar{x}_1 \bar{x}_0$ | $\bar{x}_1 x_0$ | $x_1 x_0$ | $x_1 \bar{x}_0$ |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| $\bar{x}_3 \bar{x}_2$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\bar{x}_3 x_2$ | 0 | 0 | $m_7 (P_4)$ | $m_6 (P_4, P_5)$ |
| $x_3 x_2$ | $m_{12} (P_2, P_3)$ | $m_{13} (P_2)$ | 0 | $m_{14} (P_3, P_5)$ |
| $x_3 \bar{x}_2$ | $m_8 (P_1, P_2, P_3)$ | $m_9 (P_1, P_2)$ | $m_{11} (P_1)$ | $m_{10} (P_1, P_3)$ |

Statement 1: m_{13} ist in P_2 enthalten und schließt damit m_{12} , m_9 und m_8 ein. Diese können gestrichen werden.

| | m_{14} | m_{13} | m_{11} | m_{10} | m_7 | m_6 |
|-------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| P_1 | | | x | x | | |
| P_2 | | x | | | | |
| P_3 | x | | | x | | |
| P_4 | | | | | x | x |
| P_5 | x | | | | | x |

Statement 2: m_{11} ist nur in P_1 enthalten und schließt damit m_{10} ein.

Statement 3: P_4 deckt automatisch m_6 ab.

| | m_{14} | m_{13} | m_{11} | m_7 |
|-------|----------|----------|----------|-------|
| P_1 | | | x | |
| P_2 | | x | | |
| P_3 | x | | | |
| P_4 | | | | x |
| P_5 | x | | | |

P_3 und P_5 decken ein und den selben Minterm ab. Welcher sollte gewählt werden?

$$P_1 = m_8 \bullet m_9 \bullet m_{10} \bullet m_{11}$$

$$P_2 = m_8 \bullet m_9 \bullet m_{12} \bullet m_{13}$$

$$P_3 = m_8 \bullet m_{10} \bullet m_{12} \bullet m_{14}$$

$$P_4 = m_6 \bullet m_7$$

$$P_5 = m_6 \bullet m_{14}$$

Ergebnis: Unsere relevanten Primimplikanten sind $y = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = \bar{x}_3 x_2 x_1 + x_3 \bar{x}_2 + x_3 \bar{x}_1 + x_3 \bar{x}_0$.

2. Formeller

Spaltendominanzprüfung

Die Spalten werden paarweise darauf verglichen, ob nicht eine Spalte existiert, in der die markierten Primterme eine Teilmenge der markierten Primterme der anderen Spalte sind. Ist dies der Fall, so kann die Spalte mit der Obermenge gestrichen werden, denn es müssen alle Konjunktionen erfasst werden und daher ist die Konjunktion mit der Obermenge durch Auswahl der Konjunktion mit der Teilmenge ebenfalls erfasst.

Zeilendominanzprüfung

Man vergleicht die Zeilen (Primterme) der Tabelle paarweise, ob nicht eine Zeile existiert, in denen die markierten Minterme eine Teilmenge der markierten Minterme der anderen Zeile sind. Ist dies der Fall, so kann der Primterm mit der Teilmenge gestrichen werden, denn man kann für jede Markierung des gestrichenen Primterms den anderen Primterm als Ersatz nehmen. Die Relation ist hier also genau umgekehrt wie bei der Spaltendominanz.

Für das Verfahren von Quine-McCluskey existieren webbasierte Lösungen [Link Uni Marburg](#), die zum Ausprobieren einladen. Hier ist aber das Vorgehen etwas anders - die final identifizierten essentiellen Primimplikanten werden extrahiert.

Evaluieren Sie den Ablauf mit <https://www.goldi-labs.de/SANE/view6>

Schaltungssynthese


Schaltungssynthese beschreibt die Umsetzung einer booleschen Funktion in eine Hardware-Schaltung. Grundlage sind Logikgatter, die als spezifische Schaltnetze industriell gefertigt werden.

Beispiel

$$y = f(x_0, x_1, x_2)$$

Die Funktion evaluiert die Parität der Variablen. Für eine ungerade Zahl von Einsen wird eine "1" ausgegeben, sonst eine "0".

| x_2 | x_1 | x_0 | y |
|-------|-------|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

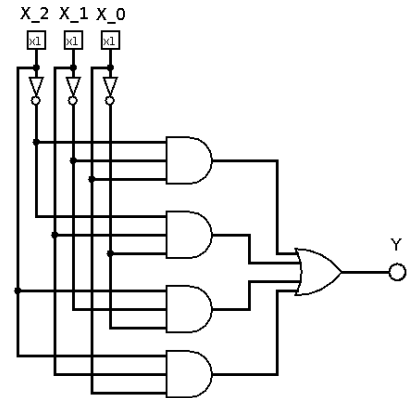

Ein Schaltnetz ist eine schaltungstechnische Realisierung einer Schaltfunktion $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ mit $n, m \geq 1$. f ist zerlegbar in m Boolesche Funktionen mit den gleichen n Eingangsvariablen: $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Jedes Schaltnetz ist als gerichteter, azyklischer Graph darstellbar:

- Gatter, Ein- und Ausgänge sind die Knoten
- Verbindungsleitungen entsprechen den gerichteten Kanten
- Zyklen (Rückkopplungen) sind nicht zulässig!

Aus der Darstellung als kanonische Normalform resultiert, dass jede Schaltfunktion durch ein zweistufiges Schaltnetz realisierbar ist, wenn

- alle Eingangssignale sowohl einfach als auch negiert vorliegen
- Gatter mit einer ausreichenden Größe (d.h. Anzahl an Eingängen)


zur Verfügung stehen

Merke:

- Jedes Schaltnetz kann nur mit UND-, ODER- und NICHT-Gattern aufgebaut werden.
- Jedes Schaltnetz kann nur mit NAND Gattern aufgebaut werden.
- Jedes Schaltnetz kann nur mit NOR Gattern aufgebaut werden.


NOT

$$\bar{a} = \overline{a \cdot a}$$

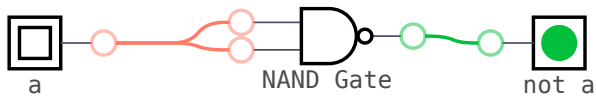


AND
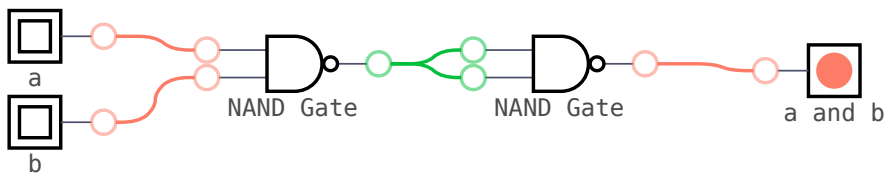
$$a \cdot b = \overline{\overline{a \cdot a} \cdot \overline{b \cdot b}}$$



OR

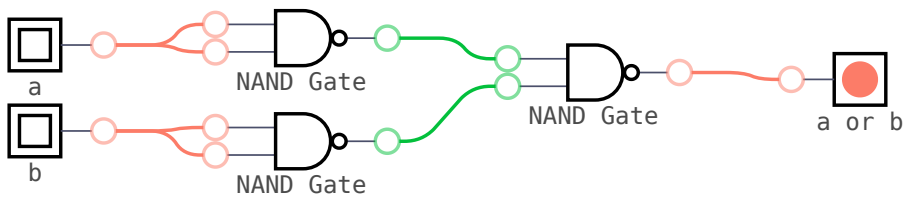

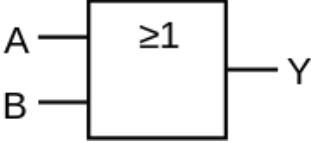
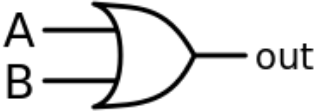

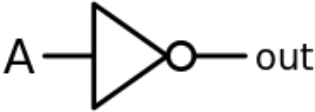
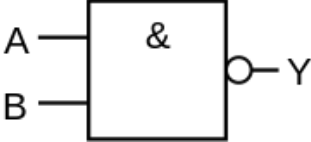
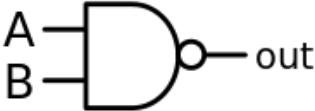
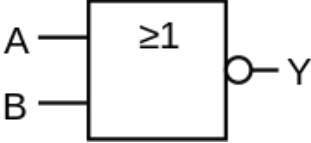
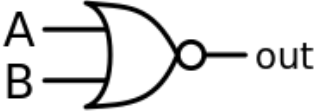
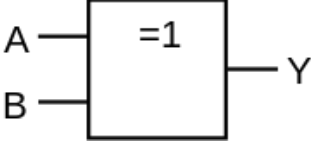

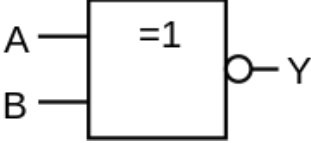
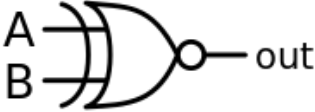
$$a + b = \overline{\overline{a} \cdot \overline{b}}$$



Logikgatter als Grundlage der Schaltnetze

Ein Logikgatter, auch nur Gatter ist die technische Realisierung einer booleschen Funktion, die binäre Eingangssignale zu einem binären Ausgangssignal verarbeitet. Die Eingangssignale werden durch Implementierung logischer Operatoren, wie der Konjunktion (Und-Gatter), der Disjunktion (Oder-Gatter), der Kontravalenz (Exklusiv-Oder-Gatter) oder der Negation (Nicht-Gatter) zu einem einzigen logischen Ergebnis umgewandelt und auf das Ausgangssignal abgebildet.

Gatterfunktionen können zudem einen negierten Ausgang abbilden: NAND-Gatter (Nicht-Und), NOR-Gatter (Nicht-Oder), XNOR-Gatter (Nicht-Exklusiv-Oder).

| Funktion | IEC 60617-12 : 1997 | ANSI/IEEE Std 91/91a-1991 |
|--|---|---|
| UND $Y = A \cdot B$ $Y = A \wedge B$ |  |  |
| OR $Y = A + B$ $Y = A \vee B$ |  |  |
| NOT $Y = \overline{A}$ $Y = A$ |  |  |
| NAND $Y = \overline{A \cdot B}$ $Y = A \overline{\wedge} B = \overline{A \wedge B}$ |  |  |
| NOR $Y = \overline{A + B}$ $Y = A \overline{\vee} B = \overline{A \vee B}$ |  |  |
| XOR $Y = A \oplus B$ $Y = A \underline{\vee} B$ |  |  |
| XNOR $Y = A \odot B$ $Y = A \underline{\vee} B = \overline{A \vee B}$ |  |  |

Im englischen Sprachraum waren und sind die amerikanischen Symbole (rechte Spalte) üblich. Die IEC-Symbole sind international auf beschränkte Akzeptanz gestoßen und werden in der amerikanischen Literatur (fast) durchgängig ignoriert.

Zweistufige Schaltungssynthese


Dazu werden für eine KDNF je Minterm ein UND-Gatter und ein ODER-Gatter zur Disjunktion aller Minterme benötigt. Für die KKNF sind es entsprechend Maxterm ein ODER-Gatter und ein UND-Gatter zur Konjunktion aller Maxterme.

Die Anzahl der benötigten Gatter zur Realisierung der KDNF (bzw. KKNF) einer n-stelligen Schaltfunktion:

- je Boolescher Funktion max. 2^n UND-Gatter (bzw. ODER-Gatter) mit jeweils max. n Eingängen
- je Boolescher Funktion ein ODER-Gatter (bzw. UND-Gatter) mit max. 2^n Eingängen

Beispiel:


| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

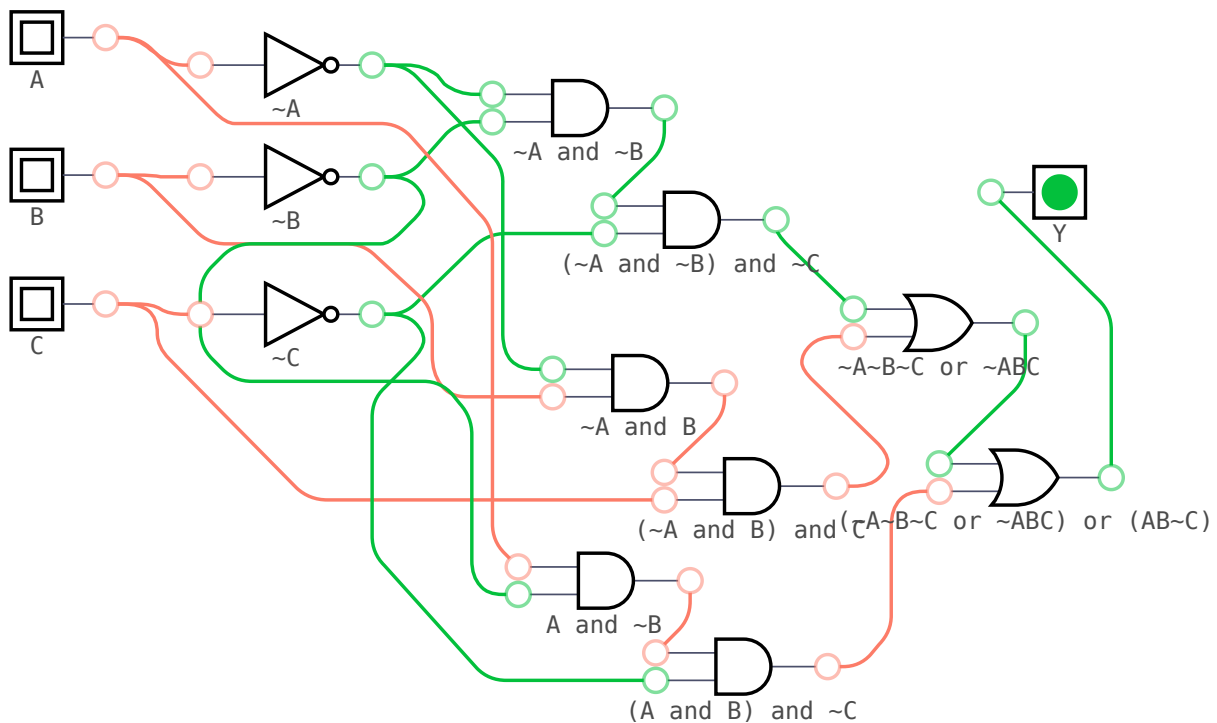

Zurück zum Beispiel - Schritt 3 Umsetzung

Für unser Kaffeemaschinenbeispiel kann eine Lösung also zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Wir hatten ja folgende Funktion als minimale Darstellung identifiziert:
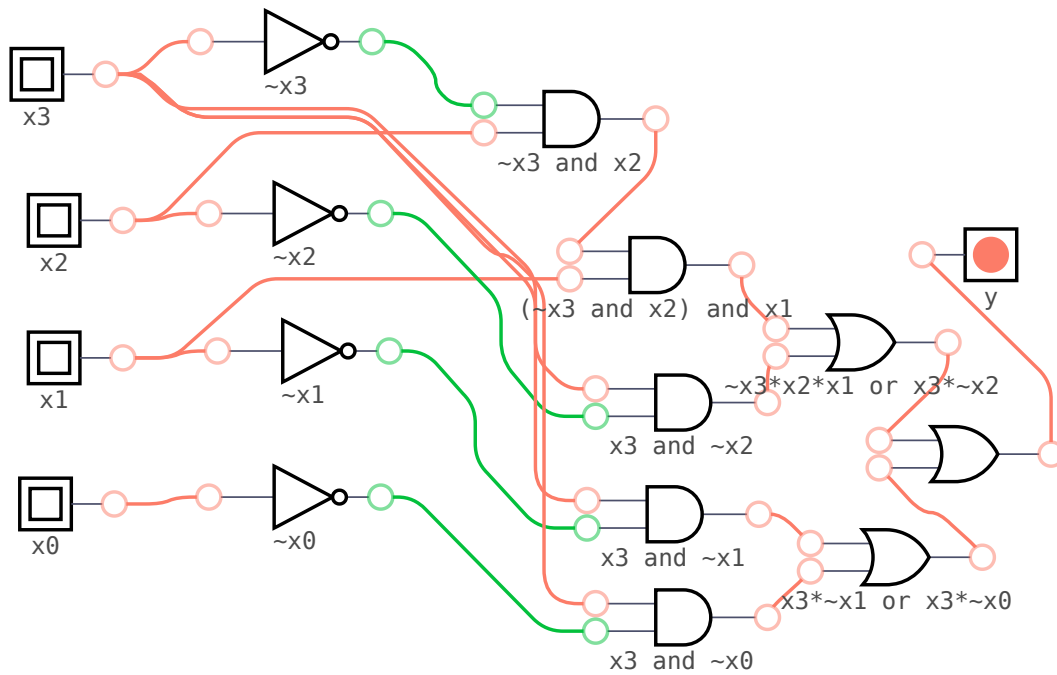
$$y = \bar{x}_3 x_2 x_1 + x_3 \bar{x}_2 + x_3 \bar{x}_1 + x_3 \bar{x}_0$$



Für die Zustände 6 bis 14 sollte ein Fehler ausgegeben werden

| x_3 | x_2 | x_1 | x_0 | y |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |







Worin unterscheidet sich unsere minimale Form von der technischen Umsetzung?

Spielen Sie ein wenig mit der Simulation, um sich von der Wirksamkeit unserer Lösung zu überzeugen.



Umsetzung

Prinzipiell lassen sich alle logischen Verknüpfungen als Gatter realisieren. Die 74xx Reihe umfasst dabei die Basisbausteine und darüber hinaus integrierte Schaltnetze, die höhere Funktionen bereitstellen (Addierwerk, Multiplexer, Decoder)

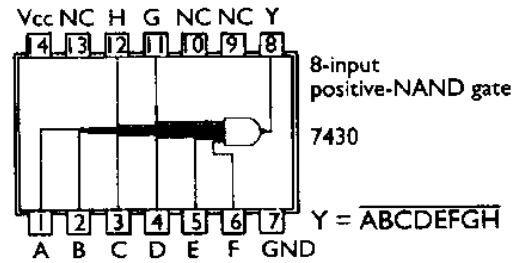 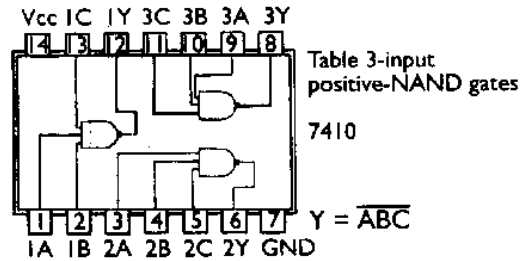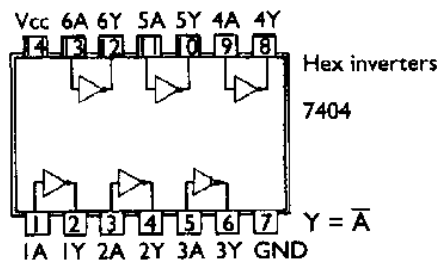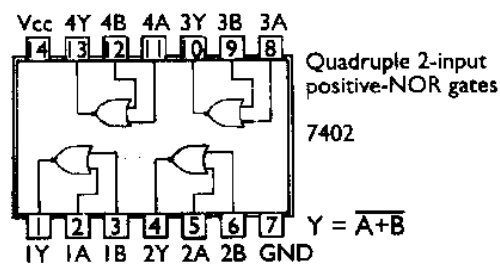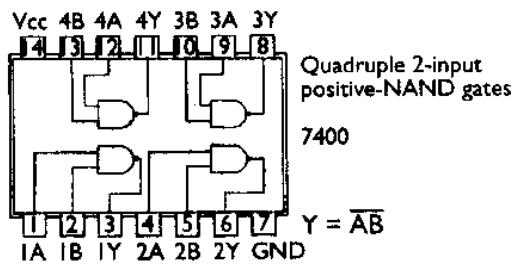https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie




Aufwändigere Schaltnetze greifen auf ICs zurück, die zwei Ebenen AND-Array und OR-Array kombinieren.
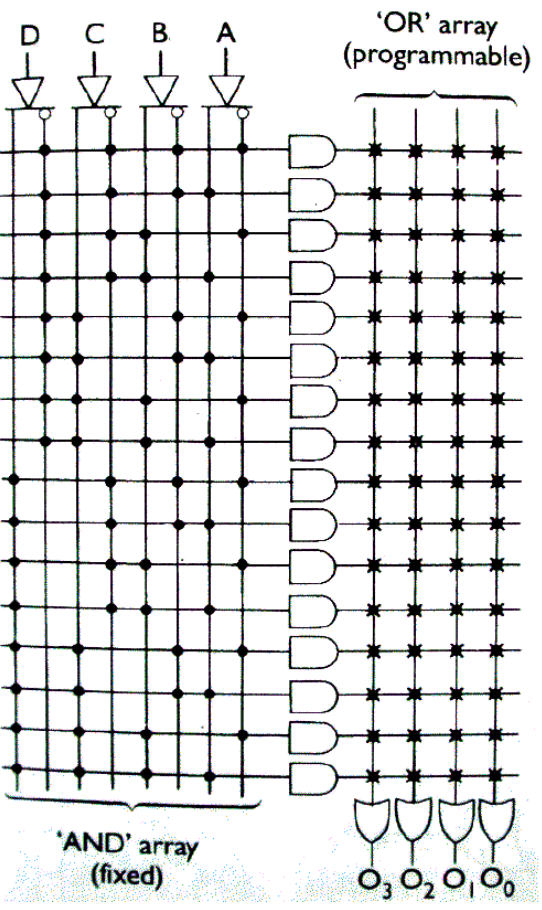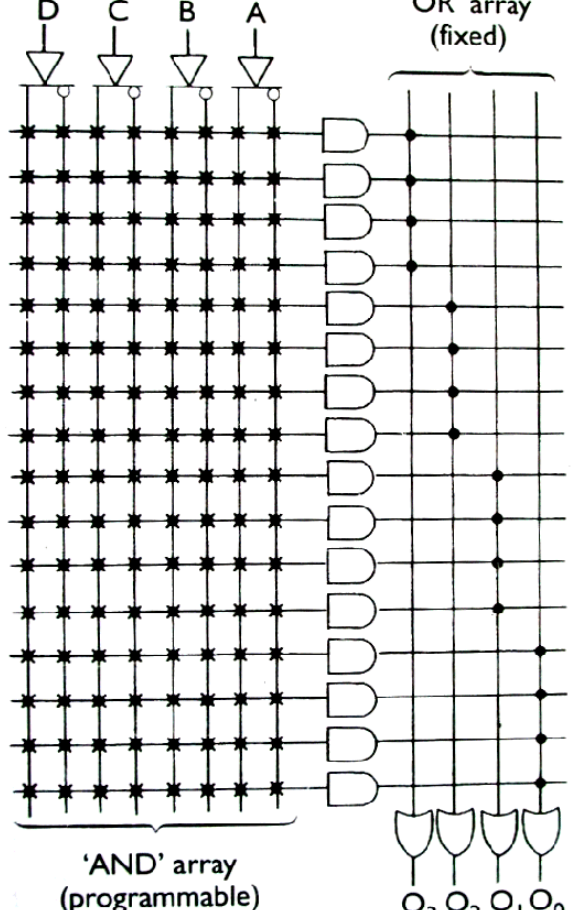
| PROM - „Programmable Read-Only Memory“ | PAL - "Programmable Array Logic" |
|--|--|
| 16 Worten zu 4 Bit | 4 Ein- und Ausgängen und 4 Produkttermen je Ausgang |
|  <p>The diagram illustrates the internal structure of a PROM. On the left, four input lines labeled D, C, B, and A are connected to a fixed 'AND' array, represented by a grid of dots. This array produces 16 horizontal lines, each representing a unique 4-bit combination. These lines are connected to a programmable 'OR' array, shown as a grid of dots. The output of the OR array is connected to four output lines labeled O₃, O₂, O₁, and O₀.</p> |  <p>The diagram illustrates the internal structure of a PAL. On the left, four input lines labeled D, C, B, and A are connected to a programmable 'AND' array, represented by a grid of dots. This array produces 16 horizontal lines, each representing a unique 4-bit combination. These lines are connected to a fixed 'OR' array, shown as a grid of dots. The output of the OR array is connected to four output lines labeled O₃, O₂, O₁, and O₀.</p> |
| <p>Adressdekoder entspricht einer festen UND-Matrix, Koppellemente bilden eine programmierbare ODER-Matrix</p> | <p>programmierbare UND-Matrix, Produktterme werden mit fester ODER-Matrix verknüpft</p> |

PROM realisiert unmittelbar die Wahrheitstabelle in Hardware! Ein PROM mit 2^m n -Bit Worten kann jede beliebige Schaltfunktion $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ ohne Minimierung implementieren.

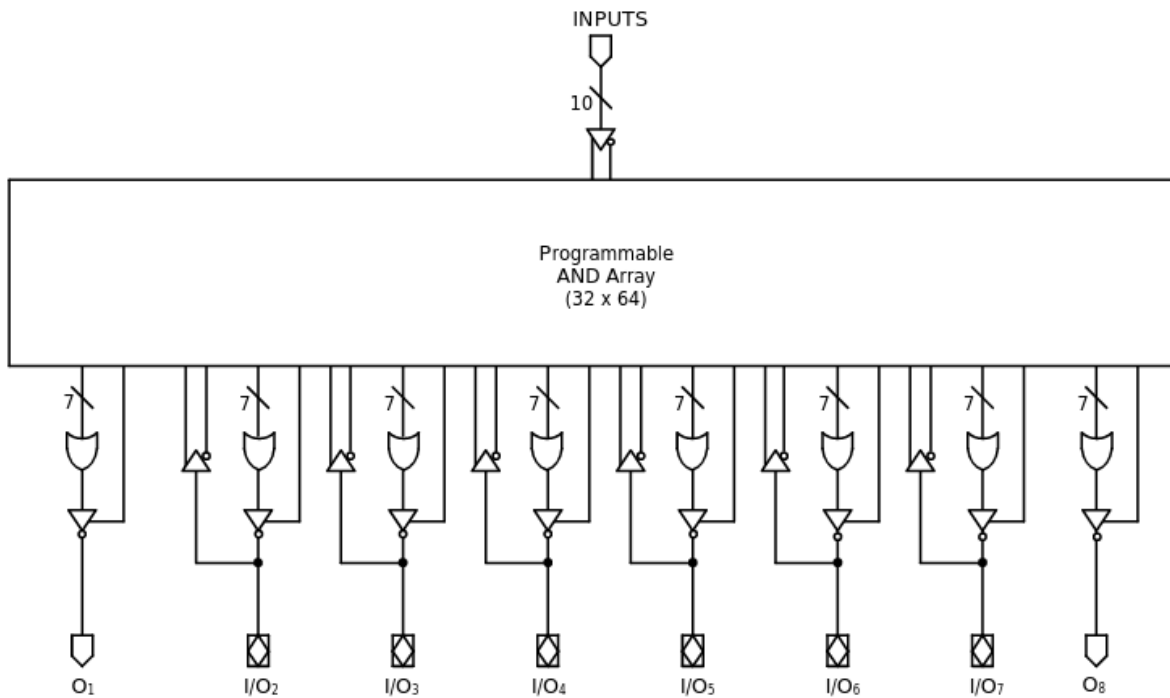PAL / GAL („Programmable / Generic Array Logic“ kann jede (ggf. minimierte) DNF realisieren, wenn Zahl der Produktterme je ODER ausreicht.



PAL16R8 Family, Advanced Micro Devices ^[1]

PAL wird eingesetzt:

- wenn viele Variablen und relative wenige Terme vorkommen.
- viele Eingangsbelegungen werden auf dieselbe Ausgangsbelegung abgebildet.

PROM wird eingesetzt:

- wenn jede Eingangsbelegung auf eine individuelle Ausgangsbelegung abgebildet werden muss.

[1] Datenblatt PAL16R8 Family, Advanced Micro Devices, [link](#), 1996

Herausforderungen

In der Elektronik bezeichnet man mit Glitch eine kurzzeitige Falschaussage in logischen Schaltungen und temporäre Verfälschung einer booleschen Funktion. Diese tritt auf, weil die Signallaufzeiten in den einzelnen Gattern niemals vollkommen gleich sind.


Ausgangspunkt

Zeitverhalten realer Logikbauteile

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g08-ep.pdf>


Konsequenz

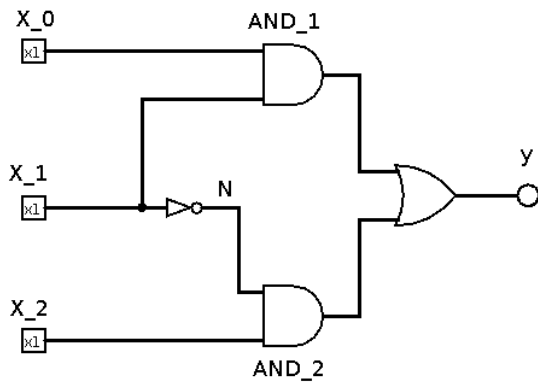Schaltwerk für die Umsetzung der Schaltfunktion $y = x_0x_1 + \bar{x}_1x_2$



Die Schaltung befindet sich zunächst in der Konfiguration $x_0 = x_1 = x_2 = 1$. Entsprechend liegt für y ebenfalls eine 1 vor.

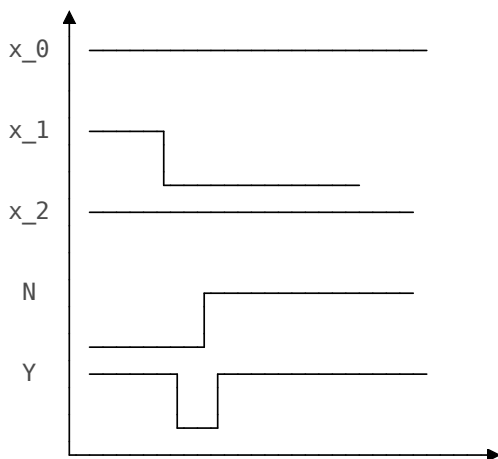Nun wechselt x_1 auf "0". Der Inverter benötigt allerdings eine gewisse Zeit, um den Ausgang von "1" in eine „0“ umzusetzen. Für kurze Zeit ist sowohl $x_1 = 0$, als auch der Wert hinter dem Inverter "0". Entsprechend schaltet "AND_2" nicht durch, sondern gibt eine "0" weiter an den Oder-Baustein.



Analyse im Karnaugh-Veitch-Diagramm

Das potentielle Auftreten eines Glitches wird im Karnaugh-Veitch Diagramm anhand nebeneinander liegender, nicht durch Überlappungen verbundener Schleifen deutlich.

| | $\bar{x}_1 \bar{x}_0$ | $\bar{x}_1 x_0$ | $x_1 x_0$ | $x_1 \bar{x}_0$ |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| \bar{x}_2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x_2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Lösungsansätze

- Integration Glitch-Freier Pfade in dem wir die Überlappung im Karnaugh-Veitch Diagramm über den Minimierungsgedanken stellen.

$$y = x_0 x_1 + \bar{x}_1 x_2 + x_0 x_2$$

