

Rechnerarithmetik

Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	`Digitale Systeme / Eingebettete Systeme`
Semester:	`Wintersemester 2026/27`
Hochschule:	`Technische Universität Freiberg`
Inhalte:	`Zahlendarstellung, binäre Arithmetik, Addierer und ALU-Grundlagen`
Link auf GitHub:	https://github.com/TUBAF-IfI-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/blob/master/09_Rechnerarithmetik.md
Autoren:	Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär

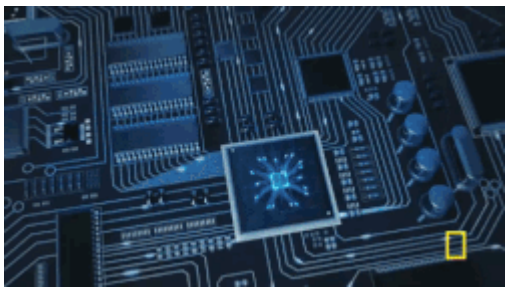

Fragen an die Veranstaltung

- Was ist der Unterschied zwischen einem Stellenwertsystem und einem additiv-wirkenden Zahlensystem?
- Zu welcher Basis werden duale, oktale, hexadezimale Zahlen gebildet?
- Wie lassen sich Zahlen zwischen diesen Systemen umrechnen?
- Wie resultiert daraus der Zahlenraum für 2 Stellen?
- Welchen Vorteil bringt die komplementäre Zahlendarstellung mit sich?
- Warum arbeiten heutige Rechner ausschließlich mit der 2er-Komplementdarstellung?
- Wie sehen die Basis Addier-/Subtrahier Schaltungen aus? Was ist ein Volladdierer / Halbaddierer?
- Welchen Vorteil bringt der Carry-Look-Ahead Addierer gegenüber dem Carry-Ripple-Addierer mit?
- Warum werden beide Ansätze kombiniert?

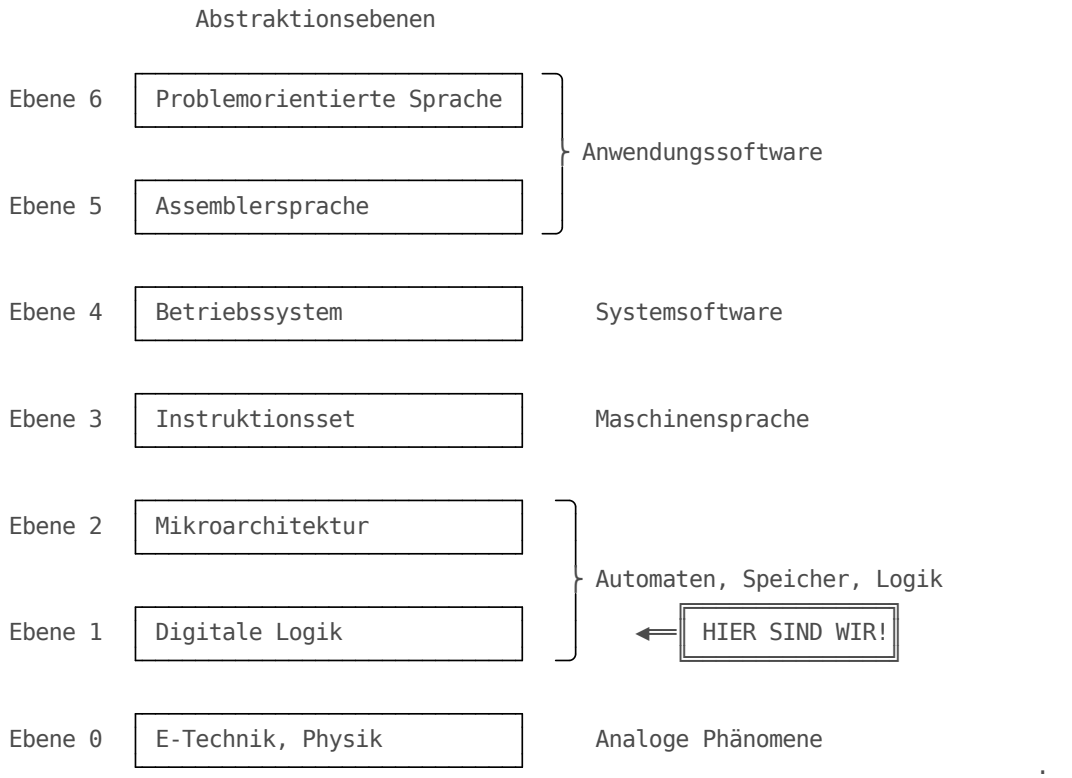

Zahlendarstellung

Ganzzahlige Zahlensystem

Frühe Zahlensysteme

Als römische Zahlen werden die Zahlzeichen einer in der römischen Antike entstandenen und noch für Nummern und besondere Zwecke gebräuchlichen Zahlschrift bezeichnet.

Es handelt sich um eine additive Zahlschrift, mit ergänzender Regel für die subtraktive Schreibung bestimmter Zahlen, aber ohne Stellenwertsystem und ohne Zeichen für Null.

	1	2	3	4
Majuskel	I	II	III	IV
Minuskel	i	ii	iii	iv



Eingang des Kolosseums mit der römischen Zahl LII (52) [1]

[1]: WarpFlyght, Eingang des Kolosseums mit der römischen Zahl LII (52), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum-Entrance_LII.jpg

Dezimale Zahlen

Darstellung positiver ganzer Zahlen in positionaler Notation (auch als Stellenwertsystem bezeichnet) mit 10 Symbolen $x_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$xi ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

$$x = (x_{n-1}x_{n-2}x_{n-3}...x_2x_1x_0)_{10}$$
$$x = x_{n-1} \cdot 10^{n-1} + x_{n-2} \cdot 10^{n-2} + ... + x_1 \cdot 10^1 + x_0 \cdot 10^0$$

xx = (xn−1xn−2xn−3...x2x1x0)10 = xn−1 · 10n−1 + xn−2 · 10n−2 + ... + x1 · 101 + x0 · 100

Beispiel $259_{10} = 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0 = 200 + 50 + 9$25910
= 2 · 102 + 5 · 101 + 9 · 100 = 200 + 50 + 9

Binäre Zahlen

$$y = (y_{n-1}y_{n-2}y_{n-3}...y_2y_1x_0)_2$$
$$y = y_{n-1} \cdot 2^{n-1} + y_{n-2} \cdot 2^{n-2} + ... + y_1 \cdot 2^1 + y_0 \cdot 2^0$$

yy = (yn−1yn−2yn−3...y2y1x0)2 = yn−1 · 2n−1 + yn−2 · 2n−2 + ... + y1 · 21 + y0 · 20

Beispiel $11101_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 16 + 8 + 4 + 1 = 29$11101
= 1 · 24 + 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 = 16 + 8 + 4 + 1 = 29

Verallgemeinerung b-adische Zahlensysteme

Jede natürliche Zahl zz mit $0 \leq z \leq b^n$0 ≤ z ≤ bn−1 ist eindeutig als nn-stellige Zahl zur Basis bb darstellbar:

$$z = (z_{n-1}z_{n-2}z_{n-3}...z_2z_1z_0)_b$$
$$z = z_{n-1} \cdot b^{n-1} + z_{n-2} \cdot b^{n-2} + ... + z_1 \cdot b^1 + z_0 \cdot b^0$$

zz = (zn−1zn−2zn−3...z2z1z0)b = zn−1 · bn−1 + zn−2 · bn−2 + ... + z1 · b1 + z0 · b0

Typische Werte für die Basis bb:

Zahlensystem	b**b**	**Ziffern**
Dualzahlen	2 ($2^1$21)	$x_i \in \{0, 1\}$xi ∈ {0, 1}
Oktalzahlen	8 ($2^3$23)	$x_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$xi ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
Dezimalzahlen	10	$x_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$xi ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
Hexadezimalzahlen	16 ($2^4$24)	$x_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$xi ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Beispiel $FE01_{16} = 15 \cdot 16^3 + 14 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0 = 65040$FE0116
= 15 · 163 + 14 · 162 + 0 · 161 + 1 · 160 = 65040

Aufgabe: Informieren Sie sich über das *Sexagesimalsystem* der babylonischen Mathematik! Warum verwendete man die 60 als Grundlage?

Merke: Mit der Darstellung einer Zahl im binären Zahlensystem sinkt die Zahl der Ziffernsymbole. Gleichzeitig steigt die Zahl der notwendigen Stellen an! Wir brauchen mehr Platz.

Beispiel: 214_{10}21410

Zahlensystem	x_7**x7**	x_6**x6**	x_5**x5**	x_4**x4**
Dual	1	1	0	1
Oktal				
Dezimal				
Hexadezimal				

Für die Realisierung der Wandlung einer dezimalen Zahl zz in eine Zahl x zur Basis b folgt man folgendem Algorithmus:

```
i=0
wiederhole, bis z=0:
  berechne z=z/b     (ganzzahlige Division mit Rest)
  notiere Rest r[i]
  i=i+1
spiegele r
```

Reste stellen das gesuchte Ergebnis dar: $x = (r_{i-1}...r_1r_0)_b$x = (ri−1...r1r0)b

Beispiel: Wandlung von 29_{10}2910 in eine binäre Zahl

```
Der Teiler definiert das avisierte Zahlensystem
      ↓
  29 / 2 = 14    Rest   1   ↑
  14 / 2 =  7    Rest   0   |
   7 / 2 =  3    Rest   1   | Leserichtung für die Binärzahl
   3 / 2 =  1    Rest   1   |
   1 / 2 =  0    Rest   1   ↑                                  .
```

29_{10}2910=11101_{2}111012

Für binäre Zahlen kann mit Blick auf die bekannten Zweierpotenzen auch effizienter vorgegangen werden:

1. Man schreibe alle Zweierpotenzen, welche kleiner als die Dezimalzahl sind, rückwärts auf (beginne von rechts und schreibe links jeweils den mit 2 multiplizierten Wert).
2. Nun setzt man von links nach rechts eine 1 unter jede Potenz welche in die dezimale Zahl passt und subtrahiert die Potenz von der Zahl. Wenn die Potenz nicht in die Zahl passt schreibt man eine 0.
3. Dies wird wiederholt bis alle Potenzen belegt sind.

Beispiel: 242_{10}24210 in binär

128	**64**	**32**	**16**	**8**
1	1	1	1	0
$242 - 128 = 114$ 242 − 128 = 114	$114 - 64 = 50$ 114 − 64 = 50	$50 - 32 = 18$ 50 − 32 = 18	$18 - 16 = 2$ 18 − 16 = 2	$2 - 8 < 0$ 2 − 8 < 0

Aufgabe: Wandeln Sie die Zahl 523_{10}52310 in eine binäre Zahl um.

```
523 / 2 = 261   Rest   1
261 / 2 = 130   Rest   1
130 / 2 =  65   Rest   0
 65 / 2 =  32   Rest   1
 32 / 2 =  16   Rest   0
 16 / 2 =   8   Rest   0
  8 / 2 =   4   Rest   0
  4 / 2 =   2   Rest   0
  2 / 2 =   1   Rest   0
  1 / 2 =   0   Rest   1
```



.

523_{10}52310=1000001011_{2}10000010112

Gebrochene Zahlen

Die Römer nutzten Brüche mit der Basis 12(!). Die Nutzung der 12 lag nahe, weil sich die am häufigsten benötigten Brüche *eine Hälfte*, *ein Drittel* und *ein Viertel* durch Vielfache von $1/12$1/12 darstellen lassen. Der römische Name für ein Zwölftel ist Uncia, ein Wort, das später zum Gewichtsmaß *Unze* wurde. Für Brüche, deren Zähler um 1 kleiner als der Nenner ist, wurde teilweise eine subtraktive Bezeichnung verwendet.

Die Darstellung einer gebrochenen Zahl ist in einem bb-adischen System mit nn Vorkomma und mm Nachkommastellen definiert mit:

$$z = (z_{n-1}...z_1z_0, z_{-1}...z_{-m+1}z_{-m})$$
$$z = z_{n-1} \cdot b^{n-1} + ... + z_0 \cdot b^0, z_{-1} \cdot b^{-1} + ... + z_{-m} \cdot b^{-m}$$

zz = (zn−1...z1z0, z−1...z−m+1z−m) = zn−1 · bn−1 + ... + z0 · b0, z−1 · b−1 + ... + z−m · b−m

2^7**27**	2^6**26**	2^5**25**	2^4**24**	2^3**23**
128	64	32	16	8

Beispiel: $1011,1101 = 8 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0.0625 = 11.8125$
1011,1101 = 8 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0.0625 = 11.8125

```
i=0
wiederhole, bis z=0:
  berechne z=2·z
  wenn z > 1
    notiere 1 für r[i]
    z=z-1
  sonst
    notiere 0 für r[i]
  i++
```

Beispiel 1: Wandeln Sie 0.28125_{10}0.2812510 in eine duale Zahl

```
Der Faktor definiert das avisierte Zahlensystem
          ↓
0.28125 • 2 = 0.5625  <  1  → 0 | Rest   0.5625
0.5625  • 2 = 1.125   >  1  → 1 | Rest   0.125
0.125   • 2 = 0.25    <  1  → 0 | Rest   0.25
0.25    • 2 = 0.5     <  1  → 0 | Rest   0.5
0.5     • 2 = 1       <= 1  → 1 ↓ Rest   0                    .
```

Ergebnis $0.28125_{10} = 0.25 + 0.03125 = 0.01001$0.2812510 = 0.25 + 0.03125 = 0.01001

Beispiel 2: Wandeln Sie 0.1_{10}0.110 in eine duale Zahl

```
0.1 • 2 = 0.2  0 | Rest   0.2
0.2 • 2 = 0.4  0 | Rest   0.4
0.4 • 2 = 0.8  0 | Rest   0.8
0.8 • 2 = 1.6  1 | Rest   0.6
0.6 • 2 = 1.2  1 | Rest   0.2
0.2 • 2 = 0.4  0 | Rest   0.4
0.4 • 2 = 0.8  0 | Rest   0.8
0.8 • 2 = 1.6  1 | Rest   0.6
0.6 • 2 = 1.2  1 | Rest   0.2                                                    .
```

Ergebnis Offenbar ist für den Wert 0.1_{10}0.110 keine exakte Repräsentation im dualen System möglich $0,0001100110011...._2$0,0001100110011....2. Welche Konsequenzen hat das?

Check01.cpp

```
x = .0
a = 1/10.
for i in range(0, 1000000):
  x = x + a
print("{0:50.50f}\n{1}".format(a, x))
```

```
0.10000000000000000055511151231257827021181583404541 0
100000.00000133288
```

Wechsel zwischen Zahlensystemen mit Basis 2^n2n

Manuelle Vorgehensweise

Binär - $2^1$21	Oktal - $2^3$23	Hexdezimal - $2^4$24
$011,1011011011,1011011$	011,101 101 1(00)	0011,1011 011(0)
	3,554	3,B6
$1110,1101111110,11011$	001 110,110 11(0)	1110,1101 1(000)
	16,66	E,D8

Merke: Eine Zahl, die einmal in einem 2^k2k Zahlensystem vorliegt, kann einfach durch die blockweise Transformation in eine Darstellung in einem 2^n2n System umgewandelt werden.

Zahlensystemwechsel im Rechner

Check01.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <bitset>

int main()
{
  int a=11;
  std::cout << "Ausgabe für a=11 " << a << std::endl;
  a = 011;
  std::cout << "Ausgabe für a=011 " << a << std::endl;
  a = 0x11;
  std::cout << "Ausgabe für a=0x11 " << a << std::endl;

  // Binäre Zahlendarstellung
  std::string binary = std::bitset<8>(128).to_string();
  std::cout<<binary<<"\n";

  unsigned long decimal = std::bitset<8>(binary).to_ulong();
  std::cout<<decimal<<"\n";

  return 0;
}
```

```
Ausgabe für a=11 11
Ausgabe für a=011 9
Ausgabe für a=0x11 17
10000000
128
```

Addition Binärer Zahlen

Die Addition zweier positiver n-stelliger Binärzahlen aa und bb kann stellenweise von rechts nach links durchgeführt werden. In jeder Stelle ii kann ein Übertrag $c_i = 1$ci = 1 auftreten („Carry“). Gilt für die Summe $s = a + b \geq 2^n$s = a + b ≥ 2n, so kann das Ergebnis nicht mehr als n-Bit Zahl dargestellt werden; es entsteht ein (n+1)-tes Summenbit, das als Überlauf („Overflow“) bezeichnet wird.

	0**0**	0**0**	0**0**	1**1**	0**0**	1**1**	1**1**	1**1**	**A** $(23)_{10}$ **(2 3) 10**
+	00	11	00	11	00	11	11	00	B $(86)_{10}$ (8 6) 10
00	00	00	11	00	11	11	00	00	$Carry$ Carry
	00	11	11	00	11	11	00	11	R $(109)_{10}$ (1 09)1 0

Kein Überlauf!

Aufgabe: Berechnen Sie binär die Summe aus 5555 und 214214. Müssten Sie den Prozessor darüber informieren, dass ein Überlauf eingetreten ist?

```
55 / 2 = 27    Rest   1
27 / 2 = 13    Rest   1
13 / 2 =  6    Rest   1
 6 / 2 =  3    Rest   0
 3 / 2 =  1    Rest   1
 1 / 2 =  0    Rest   1
```

```
214 / 2 = 107    Rest   0
107 / 2 =  53    Rest   1
 53 / 2 =  26    Rest   1
 26 / 2 =  13    Rest   0
 13 / 2 =   6    Rest   1
  6 / 2 =   3    Rest   0
  3 / 2 =   1    Rest   1
  1 / 2 =   0    Rest   1
```

.

	00	00	11	11	00	11	11	11	**A** $(55)_{10}$ **(55) 10**
+	11	11	00	11	00	11	11	00	B $(214)_{10}$ (214)10
11	11	11	11	00	11	11	00	00	*Carry* Carry
	00	00	00	00	11	11	00	11	R $(269)_{10}$ (269)10


Der Intel 4004 hatte eine Datenbreite von 4 Bit. Er verknüpfte für die Akkumulation von 2 32 Bit Zahlen 4 Einzelkalkulationen und reichte das Carry-Flag entsprechend weiter.

Negative Zahlen


> „… aber wie hältst Du es mit den negativen Zahlen?“

Kriterien	Erläuterung
Einheitlichkeit von Addition & Subtraktion	Können wir die Subtraktion und Addition über ein Rechenwerk umsetzen?
Symmetrie	Ist das Spektrum der darstellbaren Zahlenwerte im Positiven wie Negativen gleich?

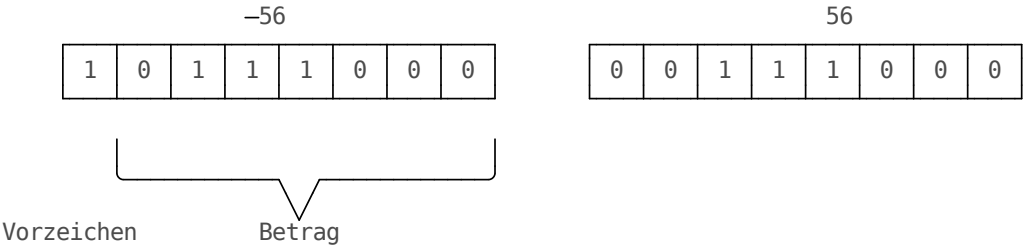Intuitiver Ansatz - Betrag mit Vorzeichen



.

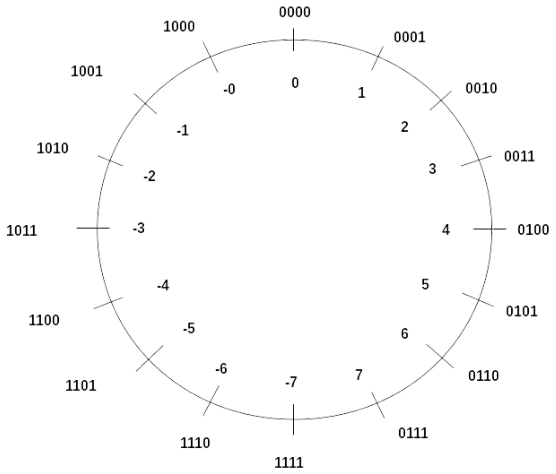

Vorzeichen Betrag Darstellung für eine 4-Bit Repräsentation


```
Addition            Subtraktion

  0101    5           1100    −4
+ 0001    1         + 0010    +2
──────────          ──────────
  0110    6           1110    −6  falsch!
```


.

Darstellung	Pros	Cons
	+ Einfache Bildung des Komplements	- Doppelte „0“ - $0000...0_2$0000...02 und $1000...1_2$1000...12
		- Addition / Subtraktion über unterschiedliche Rechenwerke

Komplement Darstellung

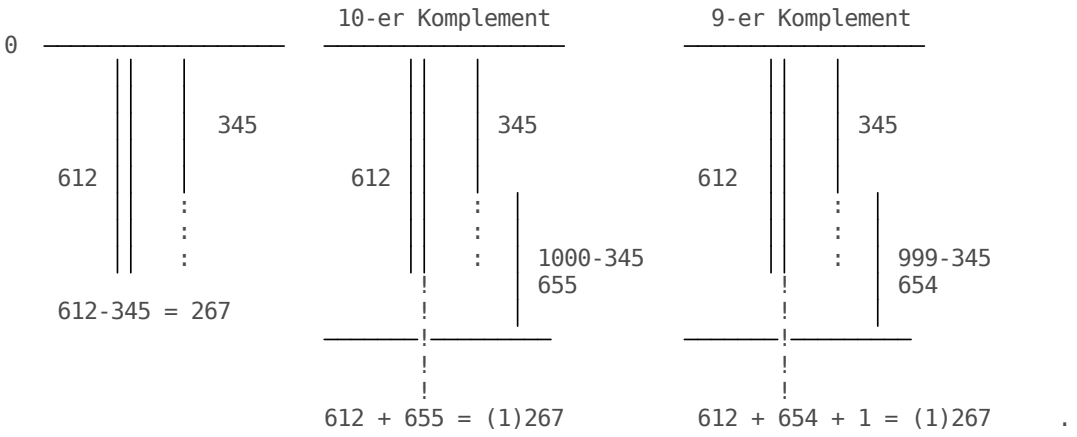


Einer-Komplement

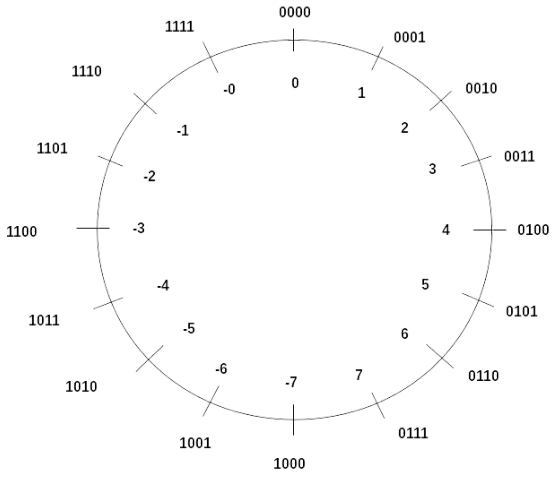

1er-Komplementdarstellung für eine 4-Bit Repräsentation

Darstellung	Pros	Cons
	+ der darstellbare Zahlenbereich ist symmetrisch zu 0	- Doppelte „0“ - $0000...0_2$ 0000...02 und $1111...1_2$1111...12
	+ sehr einfache Umwandlung von positiver zu negativer Zahl und umgekehrt durch Invertierung aller Bits	- Addierwerke sind aufwendiger, da die Summe korrigiert werden muss

Zweier-Komplement

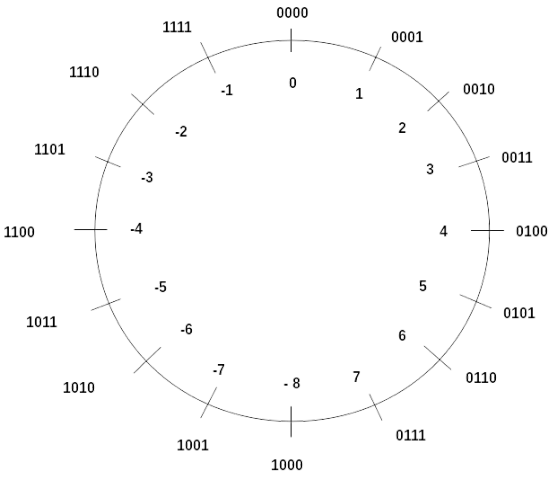

2er-Komplementdarstellung für eine 4-Bit Repräsentation

Die Zweierkomplementdarstellung benötigt, anders als die Einerkomplementdarstellung, keine Fallunterscheidung, ob mit negativen oder mit positiven Zahlen gerechnet wird. Das Problem der Einerkomplementdarstellung, zwei Darstellungen für die Null zu haben, tritt nicht auf.

Darstellung	Pros	Cons
	+ eindeutige Darstellung der Null als $000...0_2$000...02	- darstellbarer Zahlenbereich ist asymmetrisch (Zweierkomplement der kleinsten negativen Zahl ist nicht darstellbar!)
		- Umwandlung von positiver zu negativer Zahl und umgekehrt erfordert die Invertierung aller Bits sowie ein Addierwerk zur Addition von 1

Zusammenfassung


Darstellung	Pros	Cons
Vorzeichen / Betrag	+ Einfache Bildung des Komplements	- Doppelte „0“ - $0000...0_2$ 0000...02 und $1000...1_2$ 1000...12
		- Addition / Subtraktion über unterschiedliche Rechenwerke
Einerkomplement	+ der darstellbare Zahlenbereich ist symmetrisch zu 0	- Doppelte „0“ - $0000...0_2$ 0000...02 und $1111...1_2$ 1111...12
	+ sehr einfache Umwandlung von positiver zu negativer Zahl und umgekehrt durch Invertierung aller Bits	- Addierwerke sind aufwendiger, da die Summe korrigiert werden muss
Zweierkomplement	+ eindeutige Darstellung der Null als $000...0_2$000...02	- darstellbarer Zahlenbereich ist asymmetrisch (Zweierkomplement der kleinsten negativen Zahl ist nicht darstellbar!)
		- Umwandlung von positiver zu negativer Zahl und umgekehrt erfordert die Invertierung aller Bits sowie ein Addierwerk zur Addition von 1

Merke: In aktuellen Rechnern wird ausschließlich das Zweierkomplement verwandt.

Überlauf bei arithmetischen Operationen

Merke: Wir müssen von einer festen Länge der Zahlenrepräsentation ausgehen!

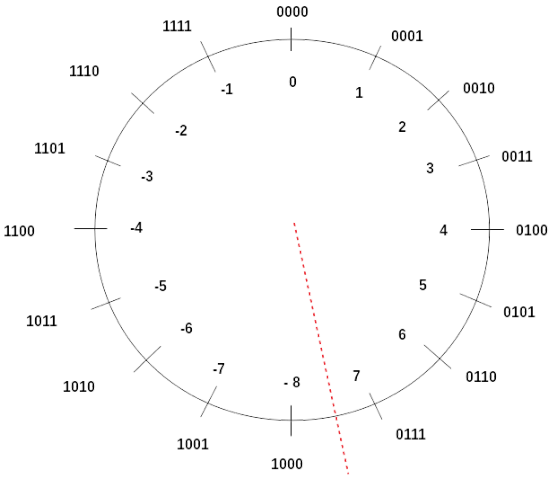- begrenzte Genauigkeit bei der Darstellung von Kommazahlen (Gegenstand der Vorlesung im Sommersemester)
- keine Abgeschlossenheit der Grundoperationen wie Addition und Multiplikation



2er-Komplementdarstellung für eine 4-Bit Repräsentation

```
                3 + 6 =          -3+(-8) =

4 Bit             0011              1101
                + 0110            + 1000
                ------            ------
                 1001              0101

5 Bit            00011             11101
              + 00110           + 11000
              ------            ------
               01001 = 9         10101 = -11
```

Bei beliebig großen Registern zur Aufnahme der Komplementdarstellung einer binären Zahl können Addition und Subtraktion ohne Einschränkungen ausgeführt werden. ABER: Mit der Beschränkung kann die

- Addition zweier positiver Zahlen eine negative Zahl ergeben !
- Addition zweier negativer Zahlen eine positive Zahle ergeben !




Entsprechend müssen Überschreitungen des Zahlenbereiches erkannt und behandelt werden. Die Bedingungen dafür sind: Gegeben die Operanden aa und bb und das Ergebnis ss

- (a > 0) und (b > 0) und (s < 0) oder
- (a < 0) und (b < 0) und (s > 0)

Dafür werden die höchstrangigen Bits der Summanden und des Ergebnisses ausgewertet.

Schaltnetze für arithmetische Operationen

Wir starten aus der Sicht eines einzigen Bits und erweitern die Konzepte dann auf die notwendigen Registerbreiten (8 - 64 Bit).

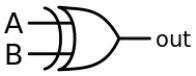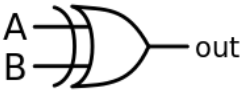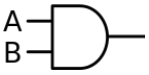A	B	Addition	Subtraktion	Multiplikat
0	0	00	00	00
0	1	11	11 (borrow)	00
1	0	11	11	00
1	1	00 (carry)	00	11
				
		Vierteladdierer	Viertelsubtrahierer	1-Bit Multiplizier

Halbaddierer

Um das Ergebnis komplett darzustellen müsen wir für die Addition (Subtraktion als Komplementoperation) neben dem Ergebnis SS auch die Carry Flags CC berücksichtigen.

Erweiterte Wahrheitstabelle


A**A**	B**B**	S**S**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Gleichungen


$$\begin{aligned} S &= \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} = A \oplus B \\ C &= A \cdot B \end{aligned}$$

SC = A · B + A · B = A ⊕ B = A · B

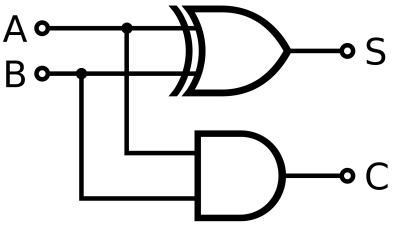Die Wahrheitstafel lässt sich mit folgendem Schaltnetz umsetzen:



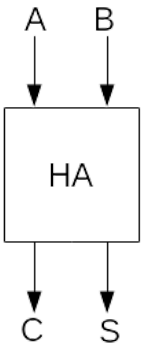

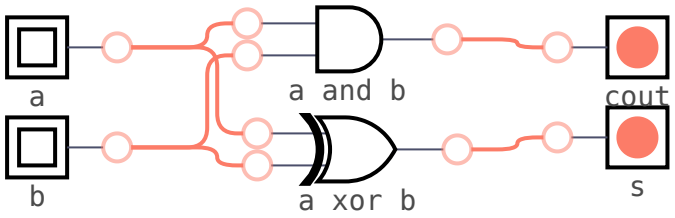

Volladdierer

Die allgemeingültige Addition von A_iAi, B_iBi und C_{i-1}Ci−1 an den Bitpositionen $i = 1, ..., n-1$
i = 1, ..., n−1 erfordert einen Volladdierer (FA = „Full Adder“), der die Summe S_iSi und den Übertrag C_i
Ci bestimmt:

Erweiterte Wahrheitstabelle

Gleichungen


$$
\begin{aligned}
S_i &= A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \\
C_i &= \bar{A}_i B_i C_{i-1} + A_i \bar{B}_i C_{i-1} + A_i B_i \bar{C}_{i-1} + A_i B_i C \\
C_i &= (\bar{A}_i B_i + A_i \bar{B}_i) C_{i-1} + A_i B_i \\
&= (A_i \oplus B_i) C_{i-1} + A_i B_i \\
C_i &= (A_i + B_i) C_{i-1} + A_i B_i
\end{aligned}
$$


SiCiCiCi = Ai ⊕ Bi ⊕ Ci−1 = AiBiCi−1 + AiBi


Ci−1 + AiBiCi−1 + AiBiCi−1 = (AiBi + AiBi
)Ci−1 + AiBi = (Ai ⊕ Bi)Ci−1 + AiBi = (Ai + Bi
)Ci−1 + AiBi

A_i**Ai**	B_i**Bi**	C_{i-}
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

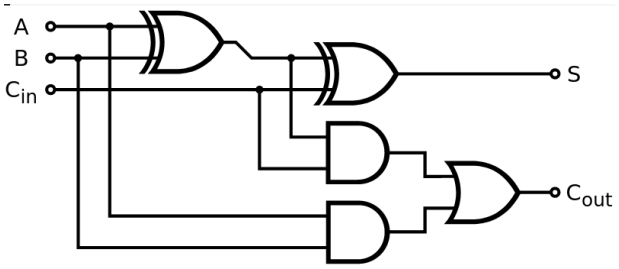Aufgabe: Die obigen Gleichungen sind identisch und unterscheiden sich nur durch $\oplus$⊕ und $+$+. Erklären Sie den vermeintlichen Widerspruch.



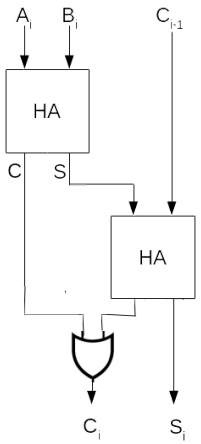


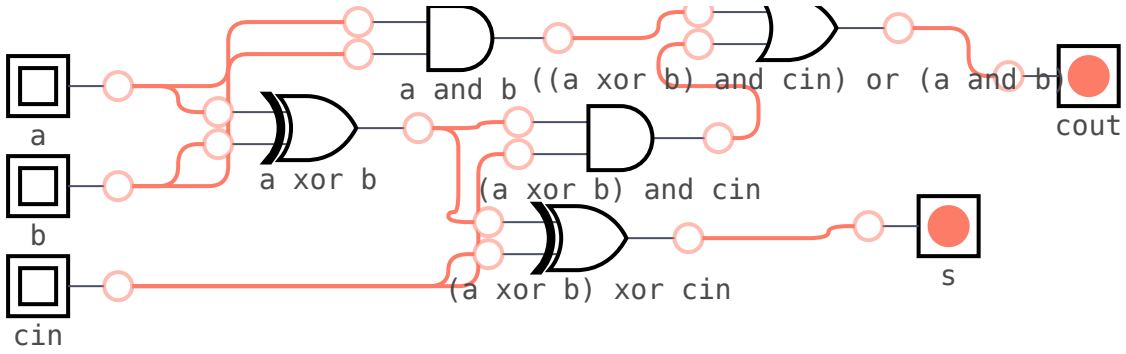

Umsetzung von Addierwerken

Wie können wir also ein paralleles binäres Addierwerk umsetzen? Für die Addition zweier n-Bit Zahlen bedarf es nn Volladierer, die miteinander verkettet werden.

[1]

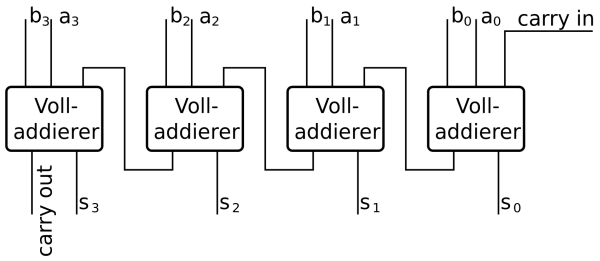


Das Carry wird von Stelle zu Stelle weitergegeben, woraus der Name „Ripple Carry“-Addierer resultiert. Das Ergebnis steht damit erst nach dem kompletten Durchlauf durch alle Volladdierer zur Verfügung.


[1] Mik81, Carry-Ripple Addierer, Link

Umsetzung eines Addier-/Subtrahier-Werkes

Wie lässt sich ausgehend von diesen Überlegungen ein 4-Bit Addier-/Subtrahierwerk realisieren. Wir wollen die Funktion $A + B$A + B sowie $A - B$A − B für die niedrigsten 4 Bit umsetzen können.

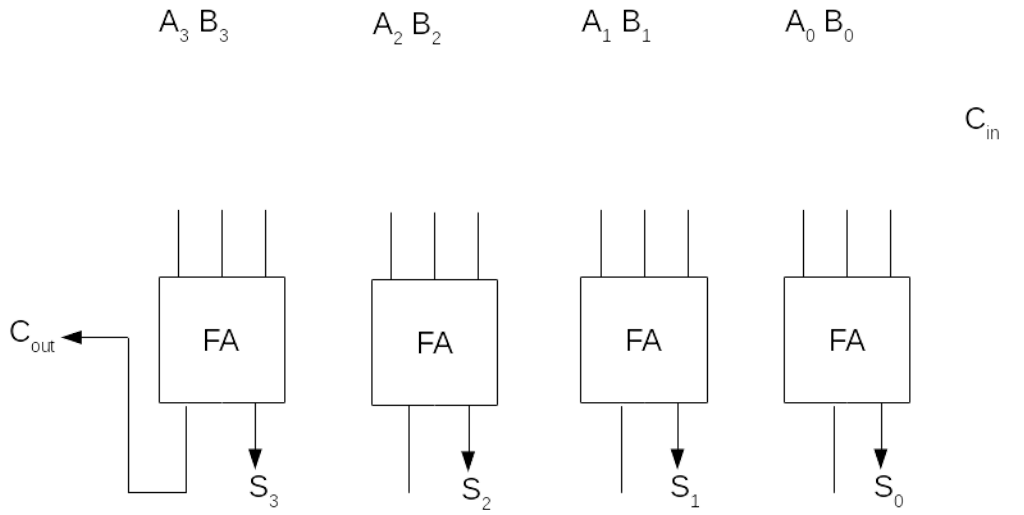Aufgabe: Entwerfen Sie die externe Beschaltung!



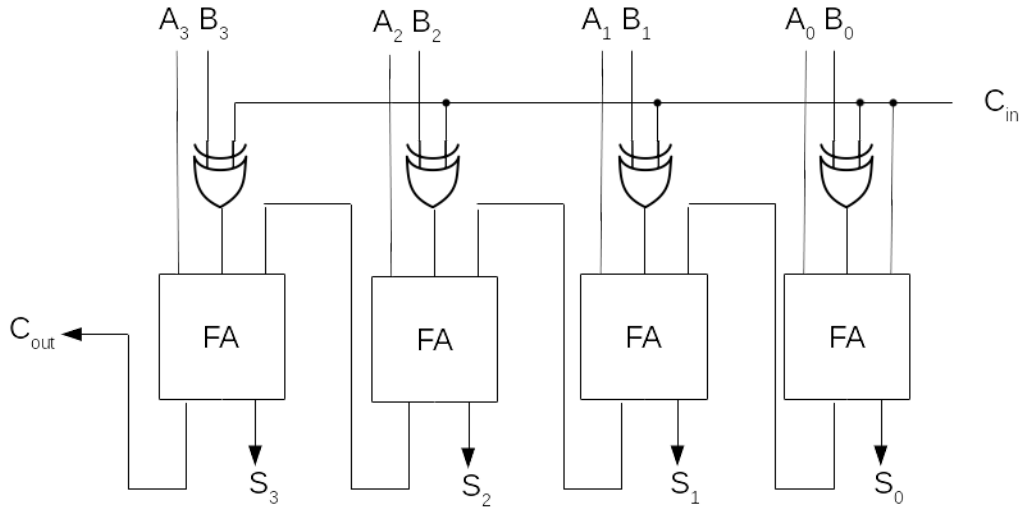

Carry Look Ahead Addierer

Die Verzögerung bei der sequenziellen Berechnung ist für realistische Systeme nicht tolerabel. Entsprechend suchen wir nach alternativen Vorgehensweisen. Ein Konzept implementiert der „Carry Look Ahead Addierer“, Anstelle des sequentiellen Übertrag-Durchlaufs eine parallele Vorausberechnung aller Überträge C_iCi vornimmt.

$$\begin{aligned} C_i &= A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \\ &= G_i + P_i \cdot C_{i-1} \end{aligned}$$

Ci = AiBi + (Ai ⊕ Bi)Ci−1 = Gi + Pi · Ci−1

- „Generate“: $G_i = A_i \cdot B_i$Gi = Ai · Bi gibt an, ob in Stelle ii ein Übertrag erzeugt wird
- „Propagate“: $P_i = A_i + B_i$Pi = Ai + Bi gibt an, ob in Stelle i ein Übertrag propagiert wird $(P_i = 1)$(Pi = 1) oder nicht $(P_i = 0)$(Pi = 0)

Damit ergeben sich für die Übergänge C_iCi folgende Zusammenhänge:

$$\begin{aligned} C_0 &= A_0 \cdot B_0 := G_0 \\ C_1 &= A_1 B_1 + (A_1 \oplus B_1) C_0 := G_1 + P_1 G_0 \\ C_2 &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 \\ C_3 &= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 \\ C_4 &= G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 G_0 \\ C_5 &= \ldots \end{aligned}$$

C0C1C2C3C4C5 = A0 · B0 := G0 = A1B1 + (A1 ⊕ B1)C0 := G1 + P1G0 = G2 + P2G1 + P2P1G0

= G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1G0 = G4 + P4G3 + P4P3G2 + P4P3P2G1 + P4P3P2P1G0 = ...

Offenbar lässt sich die Funktion mit einem zweistufigen Schaltnetz umsetzen und generiert eine Laufzeit, die von nn unabhänig ist.

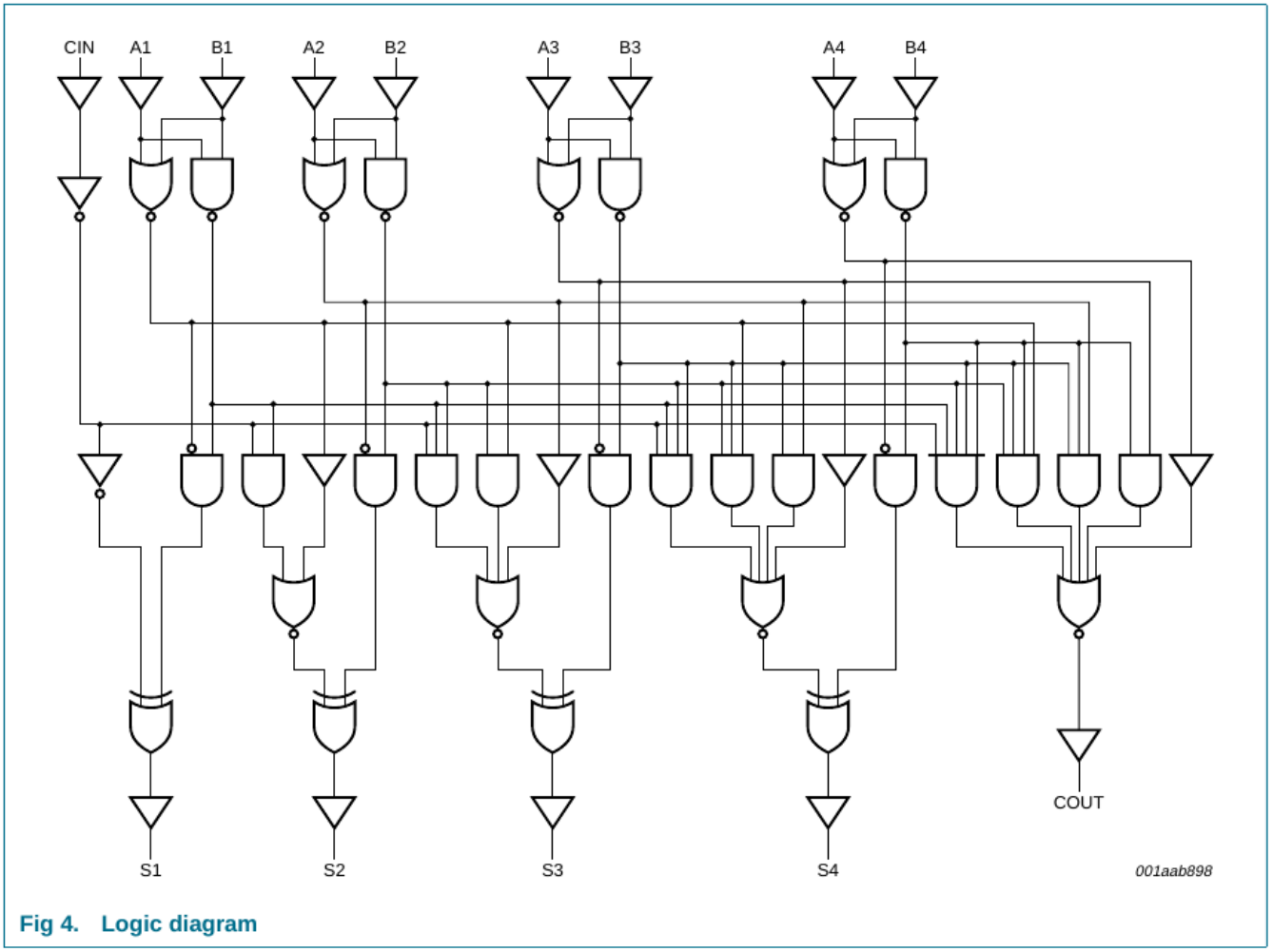


Fig 4. Logic diagram

Datenblatt 74HC283 [2]

An der Schaltung wird deutlich, dass Gatter mit bis zu n + 1 Eingängen erforderlich sind. Man spricht an der Stelle von einem hohen „fan-in“. Gleichzeitig sind die Gatterausgänge P_iPi und G_iGi mit bis zu $(n+1)^2/4$(n + 1)2/4 Gattereingängen verbunden (hoher „fan-out“). Damit ist ein vollständiger Carry-Look-Ahead Addierer nicht praktikabel und wird durch die sequenzielle Verschaltung in mm-Bit Blöcken umgesetzt.

[2] Philips Semiconductors, Datenblatt 74HC283

Carry Save Addierer

Ein Carry-Save-Addierer wird verwendet, um die Summe von drei oder mehr Binärzahlen effizient zu berechnen. Er unterscheidet sich von anderen digitalen Addierern dadurch, dass er als Ergebnis eine Summe ohne Carries und die Carries separat ausgibt.

```
  10011 (a)                    19
+ 11001 (b)                    25
+ 01011 (c)                    11
-------                      ----
  00001 Summe ohne Carrys       1
 11011  Carry Flags            54
```

```
11011  Carry Flags              54
------                        ----
110111 Gesamtsumme              55
```

Man beachte, dass das Ergebnis der ersten Stufe der Berechnung parallel ausgeführt werden kann. Danach bedarf es eine Carry-Look-Ahead Addierers um die Gesamtsumme zu berechnen.

Damit ergibt sich für Additionen von zwei Summanden kein Vorteil, mit einer größeren Zahl lässt sich aber ein deutlicher Geschwindigkeitsvorteil erzielen. Dazu werden die Ergebnisse jeweils in Blöcken zu jeweils 3 Summanden zusammengefasst.

Exkurs: Multiplikation

```
    Faktor A   Faktor B   (211 x 206)
    11010011 x 11001110
(1)             00000000  0 x Faktor A
(2)            11010011   1 x Faktor A x 2
(3)           11010011    1 x Faktor A x 4
(4)          11010011
(5)         00000000
(6)        00000000
(7)       11010011
(8)      11010011
    -------------------
      1010100111001010   (43466)
```

Alle Einzelprodukte können mit Hilfe eines AND Gates parallel abgebildet werden. Dafür ist allerdings eine n^2n2 Zahl von Gates notwendig. Die Frage ist nun, wie die sogeannten Partialprodukte (1) bis (8) addiert werden können.

Hierfür kommt unser Carry Save Addierer zum Einsatz. Durch die Parallelisierung der Berechnungen können wir jeweils 3 Partialprodukte Berechnen, um dann die Ergebnisse S und C wiederum an die nächste Ebene zu übergeben. Im Beispiel wurde der Übersichtlichkeit wegen eine alternative Kombination gewählt. Dies ist aus der Kommutativität der Additionsoperation möglich.

```
Stufe 1:

(1)        00000000           (4)     11010011000  <-Achtung(!)
(2)       11010011            (5)    00000000
(3)      11010011             (6)   00000000
-------------------           -------------------
S1       1011101010           S2    0011010011000
C1       1000001000           C2    0000000000000

Stufe 2:
S1       1011101010           C2       0000000000
C1       1000001000           (7)  110100110000000
S2    0011010011000           (8) 1101001100000000
```

```
---  --------------          -------------------
S3      11001111010          S4  101110101000000
C3    0010100010000          C4  100000100000000

Stufe 3:

S3      11001111010
C3    0010100010000
S4  101110101000000
-------------------
S5  001111000101010
C5  100101010100000

Stufe 4:

S5  001111000101010
C5  100101010100000
C4  100000100000000
-------------------
S6  001010110001010
C6 1001010001000000

Finale Aggregation

S6          001010110001010
C6       + 1001010001000000
   ┊ ┊ ┊  -------------------
Ergebnis:  1010100111001010 (43466)
```

- Schritt 1: Partielle Produkte
- Schritt 2: Aggregation der Partiellen Produkte
- Schritt 3: Finale Addition

Ihre Begriffe für die Kurslandkarte

Die Kurslandkarte wächst mit dem Semester, und Sie bestimmen mit, was hineinkommt. Ihre Antworten sammeln wir im Hörsaal gemeinsam über das LiaScript-Klassenzimmer; nach der Vorlesung werden die Begriffe dieser Woche in der Karte freigeschaltet.

Welche Begriffe aus der heutigen Vorlesung gehören für Sie in die Kurslandkarte?

Texteingabe ...

Wo begegnet Ihnen das, was heute dran war – in Ihrem Studiengang oder in Geräten Ihres Alltags?

Texteingabe ...

Übungsaufgaben

- Implementieren Sie einen 2Bit Multiplikator in einer Simulation. Welche Breite braucht man für das Ausgangsregister?
- Realisieren Sie ein Subtraktions- / Additionswerk