
Analog-Digital-Wandler


Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	`Digitale Systeme / Eingebettete Systeme`
Semester:	`Wintersemester 2026/27`
Hochschule:	`Technische Universität Freiberg`
Inhalte:	`Grundlagen und Verwendung des Analog-Digital-Wandlers`
Link auf GitHub:	https://github.com/TUBAF-IfI-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/blob/master/13_ADC.md
Autoren:	Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär & Claude Code (Opus 5.5)

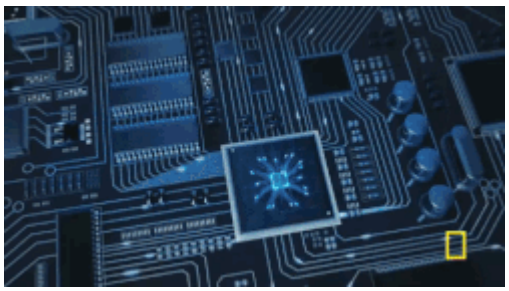

Lernziele: Nach dieser Vorlesung können Sie


- beschreiben, wie ein Analog-Digital-Wandler ein Signal zeitlich und wertmäßig diskretisiert, und mit dem Abtasttheorem eine ausreichende Abtastrate bestimmen,
- aus Auflösung und Referenzspannung einen Wandlerwert in eine Spannung umrechnen und den Quantisierungsfehler angeben,
- Flashwandler, Zählverfahren und sukzessive Approximation erklären und nach Geschwindigkeit und Hardwareaufwand vergleichen,
- Quantisierungs-, Offset-, Verstärkungs- und Linearitätsfehler unterscheiden,
- den Analog-Digital-Wandler des ATmega328P konfigurieren – Referenz, Kanal, Vorteiler, Start der Wandlung – und das 10-Bit-Ergebnis auslesen.

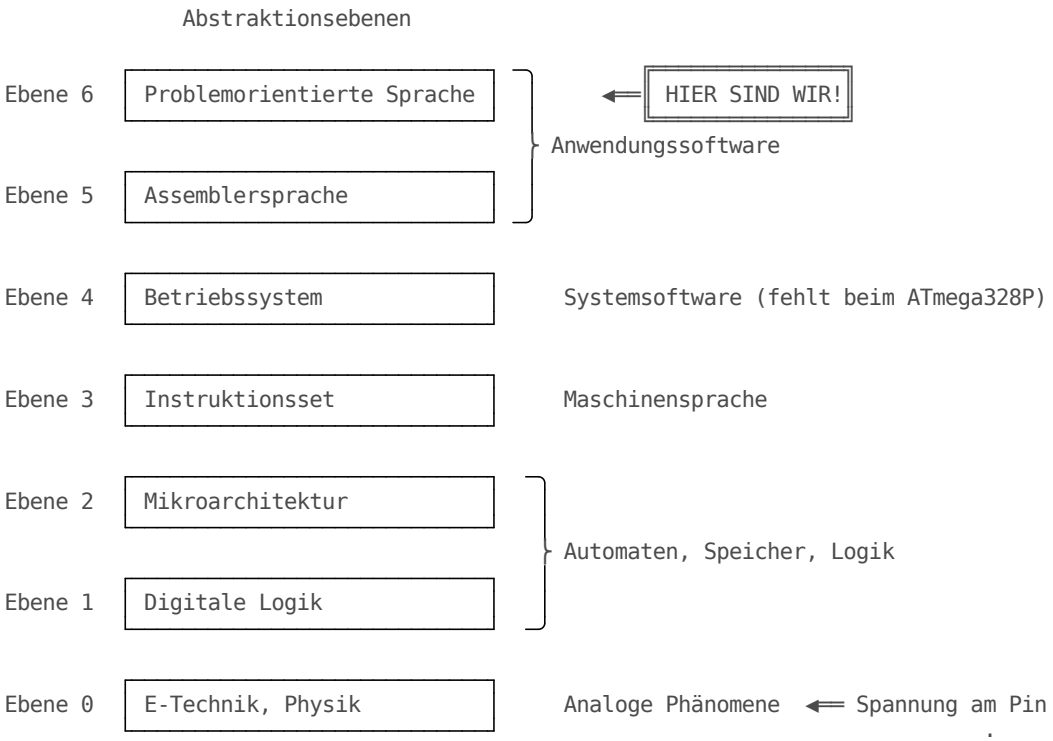🗺️ **Diese Vorlesung in der Kurslandkarte →**



Motivation

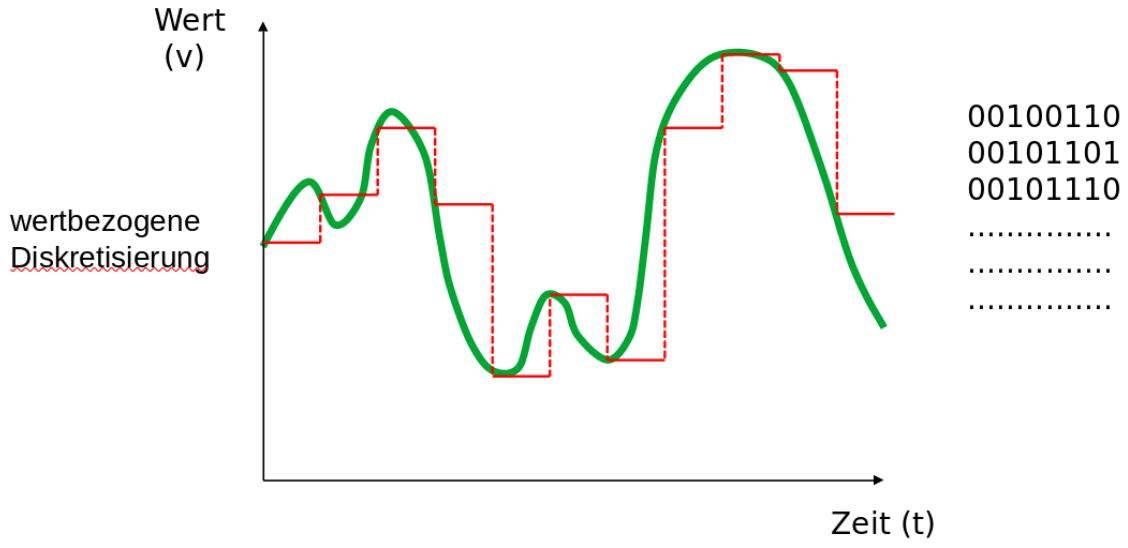In der vorangegangenen Vorlesung sprachen wir insbesondere über die Erfassung von digitalen Signalen. Eine Erfassung von analogen Werten ist allerdings notwendig, um Phänomene der Umgebung mit dem notwendigen Detailgrad beobachten zu können.



zeitliche Diskretisierung

Dabei wird das zeit- und wertkontinuierliche Eingangssignal in eine zeit- und wertdiskrete Darstellung überführt.

Die Idee besteht darin einem Spannungswert einer Zahlenrepräsentation zuzuordnen, die einen Indexwert innerhalb eines beschränkten Spannungswert repräsentiert.

```
            minimaler                    maximaler
              Wert                         Wert


Analog        0V                ◄ Wert ►  8V

              |──────────────────────────────|                    .

Digital       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |       3 Bit Auflösung

              |   0   |   1   |   2   |   3   |       2 Bit

              |       0       |       1       |       1 Bit
```

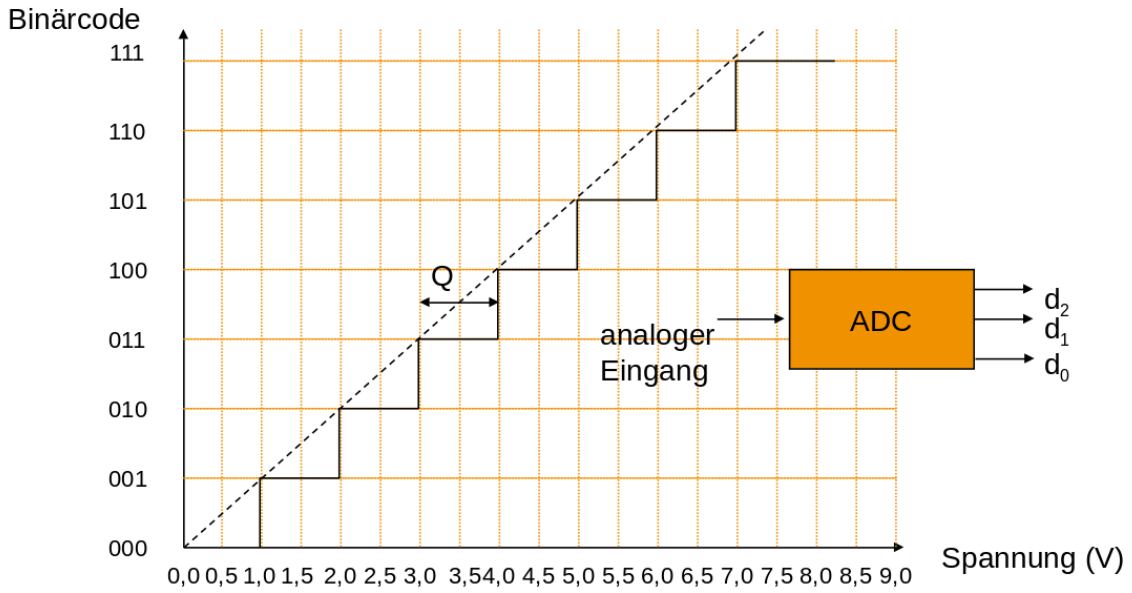

Daraus ergibt sich die zentrale Gleichung für die Interpretation des Ausgaben eines Analog-Digital-Wandlers

$$ADC = \frac{V_{in}}{V_{ref}} ADC_{res}$$

ADC = Vref VinADCres

oder

$$\frac{ADC \cdot V_{ref}}{ADC_{res}} = V_{in}$$

ADCresADC · Vref = Vin

Für unser Beispiel aus der Grafik zuvor bedeutet die Ausgabe von „5“ bei einem 3-Bit-Wandler, also

$$\frac{5 \cdot 8V}{2^3} = 5V$$


235 · 8V = 5V

Der potentielle Quantisierungsfehler Q beträgt

$$Q = \frac{8V}{2^3} = 1V$$


Q = 238V = 1V

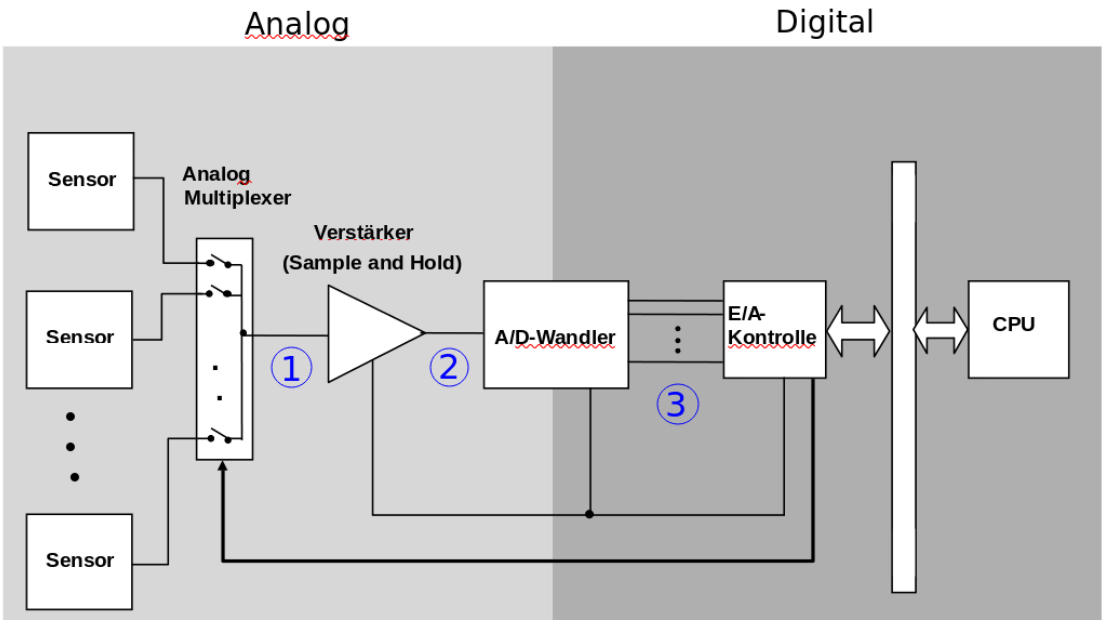Dabei erfolgt die Wandlung in zwei generellen Schritten. Zunächst wird das Signal zeitlich diskretisiert und darauffolgend wertbezogenen gewandelt.




Analog Komperator

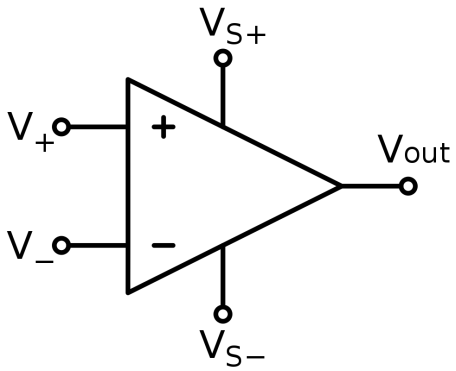
Ein Komparator ist eine elektronische Schaltung, die zwei Spannungen vergleicht. Der Ausgang zeigt in binärer/digitaler Form an, welche der beiden Eingangsspannungen höher ist. Damit handelt es sich praktisch um einen 1-Bit-Analog-Digital-Umsetzer.



Comparator Symbol [OPAMP]

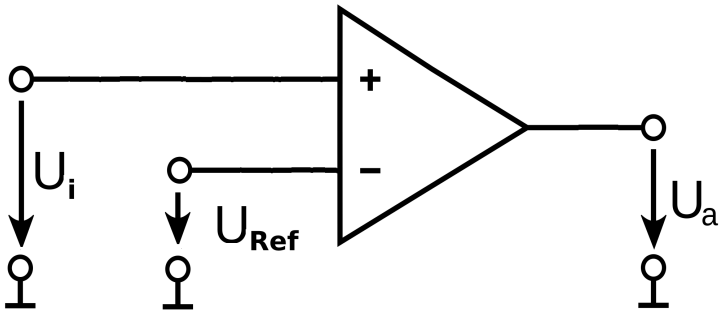


Comparator Funktionsprinzip [OPAMP]

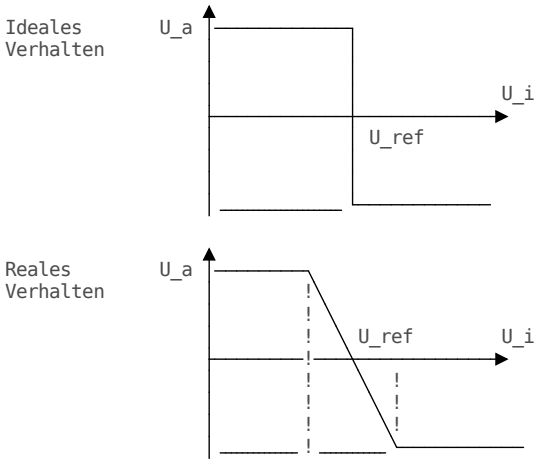

Hysterese

Im AVR findet sich ein Komperator, der unterschiedliche Eingänge miteinander vergleichen kann: Für „+“ sind dies die `BANDGAP Reference` und der Eingang `AIN0` und für „-“ der Pin `AIN1` sowie alle analogen Eingänge.

Figure 23-1. Analog Comparator Block Diagram(2)

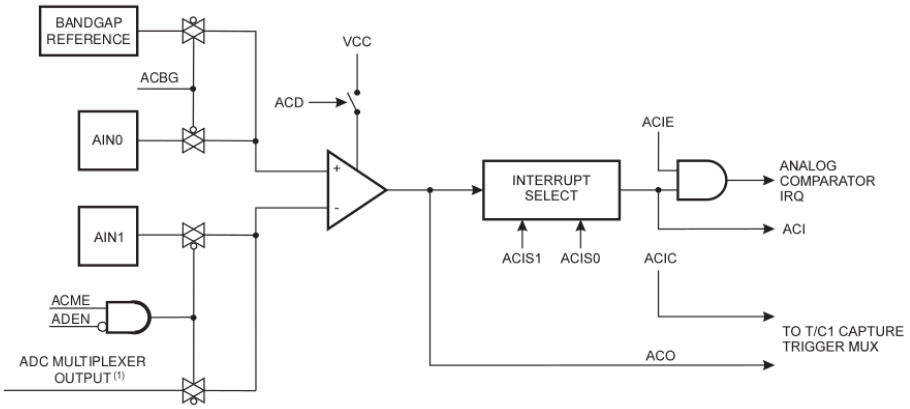

Analog Comperator, Seite 243 [megaAVR]

Die grundlegende Konfiguration erfolgt über die Konfiguration der Bits / Register :


Bits	Register	Bedeutung
`ACBG`	`ACSR`	Analog Comparator Bandgap Select
`ACME`	`ADCSRB`	Analog Comparator Multiplexer Enable - Bit im Register
`ADEN`	`ADCSRA`	Analog Digital Enable
`MUX2`, `MUX1`, `MUX0`	`ADMUX`	Mulitiplexer Analog input

Dazu kommen noch weitere Parameterisierungen bezüglich der Interrupts, der Aktivitierung von Timerfunktionalität oder der Synchronisierung.

Weitere Erläuterungen finden Sie im Handbuch auf Seite
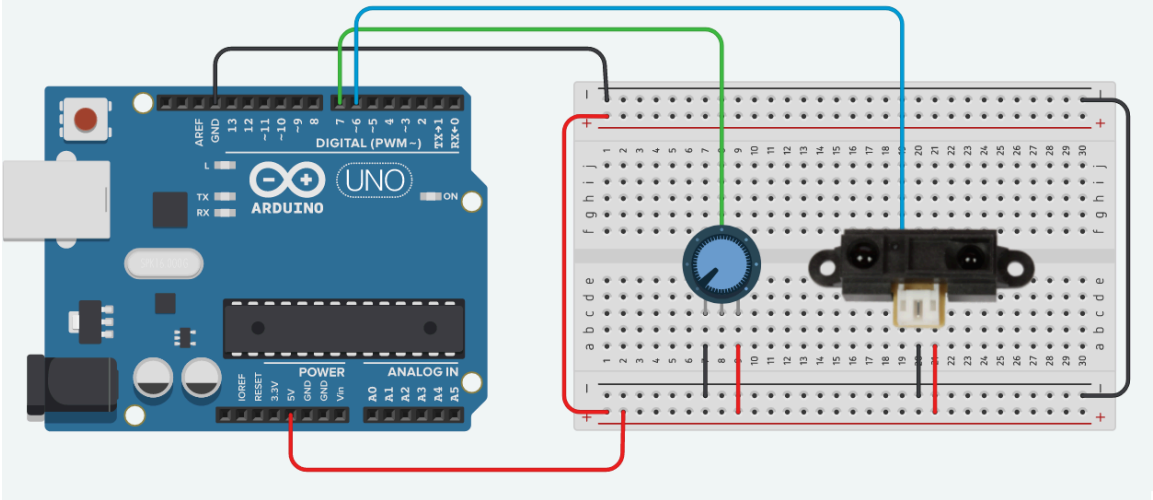
> **Aufgabe:** An welchen Pins eines Arduino Uno Boards müssen Analoge Eingänge angeschlossen werden, um die zwei Signale mit dem Komperator zu vergleichen. Nutzen Sie den Belegungsplan (Schematics) des Kontrollers, der unter Link zu finden ist.

Ein Beispiel für den Vergleich eines Infrarot Distanzsensors mit einem fest vorgegebenen Spannungswert findet sich im *Example* Ordner der Veranstaltung.




```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>

int main()
{
  DDRB = (1<<PB5);
```

```
  while(1)
  {
    if (ACSR & (1<<ACO))/* Check ACO bit of ACSR register */
        PORTB &= ~(1 << PB5); /* Then turn OFF PB5 pin */
    else    /* If ACO bit is zero */
        PORTB |= (1<<PB5); /* Turn ON PB5 pin */
  }
}
```


Hinweis Um der Diskussion der Interupts nicht vorzugreifen wurde an dieser Stelle per Polling auf das Ergebnis des Comperators zugegriffen. Üblicherweise würde diese mit einer Interupt Service Routine (ISR) realisiert.

[OPAMP] Wikipedia, Autor Omegatron - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=983276

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Analog Digital Wandler

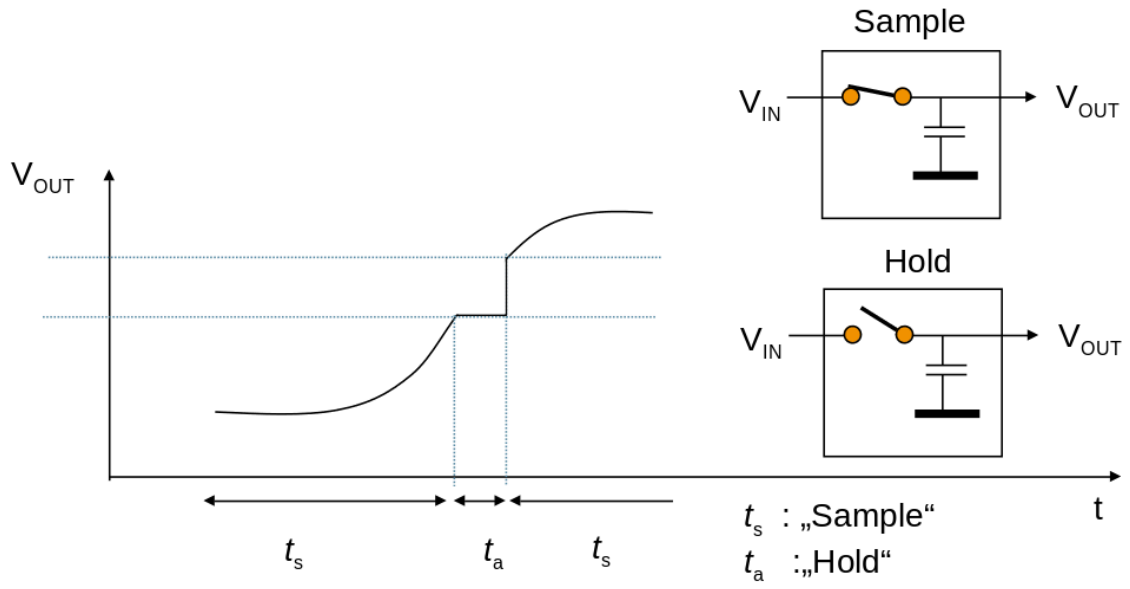Voraussetzung für den Wandlungsprozess ist die Sequenzierung des Signals. Mit einer spezifischen Taktrate wird das kontinuierliche Signal erfasst.



Wie sollte die Taktrate für die Messung denn gewählt werden?

PrintSampleResults.py

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# "Reales" Signal: Kosinus mit 40 Hz
f = 40                          # Hz
tmin, tmax = -0.3, 0.3
t = np.linspace(tmin, tmax, 2000)
s = np.cos(2*np.pi*f*t)

# Abtastung mit fs = 50 Hz, also weniger als 2*f = 80 Hz
fs = 50                         # Hz, probieren Sie auch 100 oder 400
T = 1/fs
n = np.arange(np.ceil(tmin/T), np.floor(tmax/T)) * T
y = np.cos(2*np.pi*f*n)


# Rekonstruktion: stärkste Frequenz in den Abtastwerten suchen
N = len(y)
spektrum = np.fft.rfft(y)
k = np.argmax(np.abs(spektrum[1:])) + 1     # Gleichanteil (k = 0)
  überspringen
f_rek = k * fs / N
amplitude = 2 * np.abs(spektrum[k]) / N
phase = np.angle(spektrum[k])
rek = amplitude * np.cos(2*np.pi*f_rek*(t - n[0]) + phase)
print(f"abgetastet mit {fs} Hz, rekonstruiert: {f_rek:.1f} Hz")

# Ausgabe
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(t, s, label=f"Signal: {f} Hz")
ax.plot(n, y, '.', markersize=8, label=f"Abtastwerte ({fs} Hz)")
ax.plot(t, rek, '--', color='red', label=f"rekonstruiert: {f_rek:.0f}
ax.grid(True, linestyle='-.')
ax.set_xlim([-0.15, 0.15])
ax.set_xlabel("Zeit in s")
ax.legend(loc="lower right")

plt.savefig('foo.png')
```

```
abgetastet mit 50 Hz, rekonstruiert: 10.0 Hz
```


foo.png

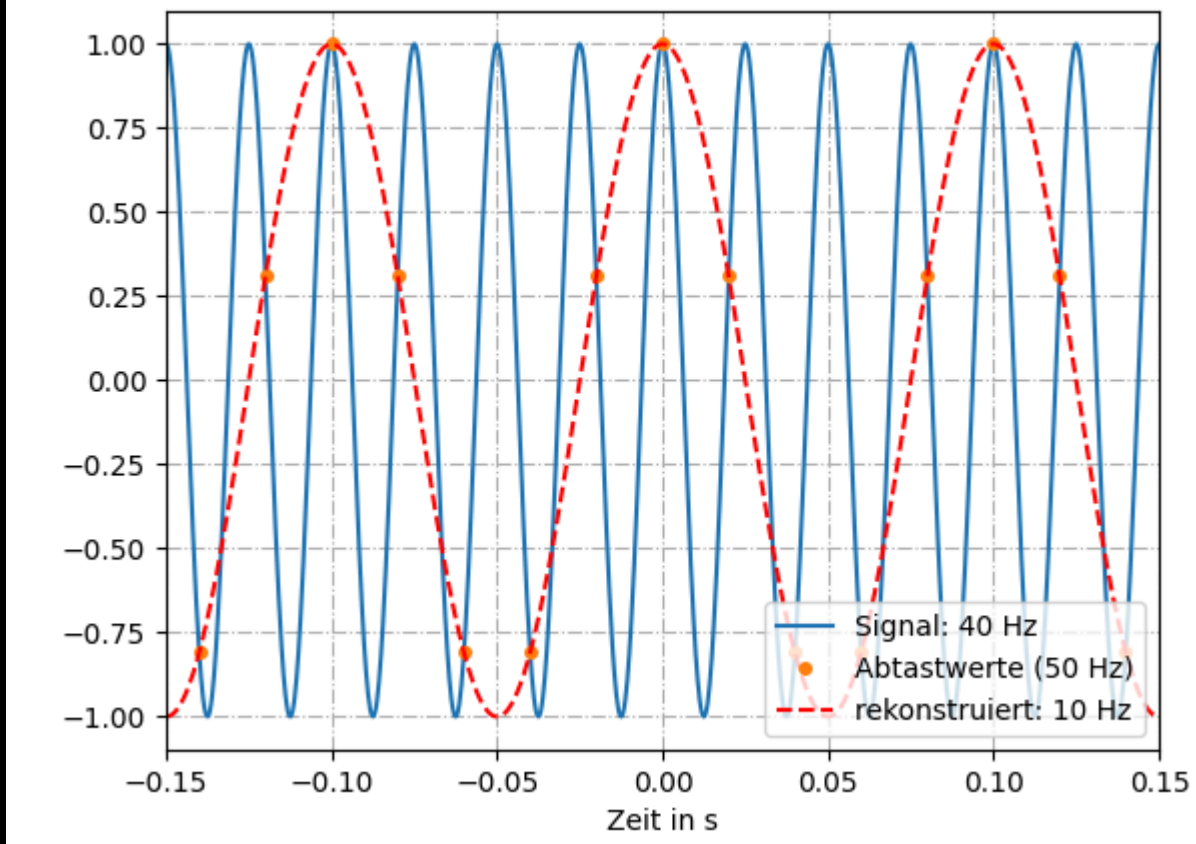


Wenn ein kontinuierliches Signal, das keine Frequenzkomponenten hat, die über einer Frequenz $f_c$fc liegen mit einer Häufigkeit von größer $2f_c$2fc abgetatstet wird, kann das Originalsignal aus den gewonnenen Punkten unverzerrt rekonstruiert werden.

Falls dieses Kriterium nicht eingehalten wird, entstehen nichtlineare Verzerrungen, die auch als Alias-Effekt bezeichnet werden (vgl. Python Beispiel). Die untere Grenze für eine Alias-freie Abtastung wird auch als *Nyquist-Rate* bezeichnet.

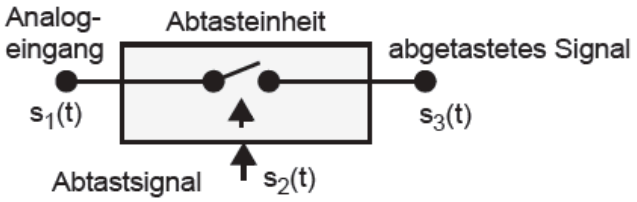
Als Erklärung kann eine Darstellung des Signals im Frequenzbereich dienen:



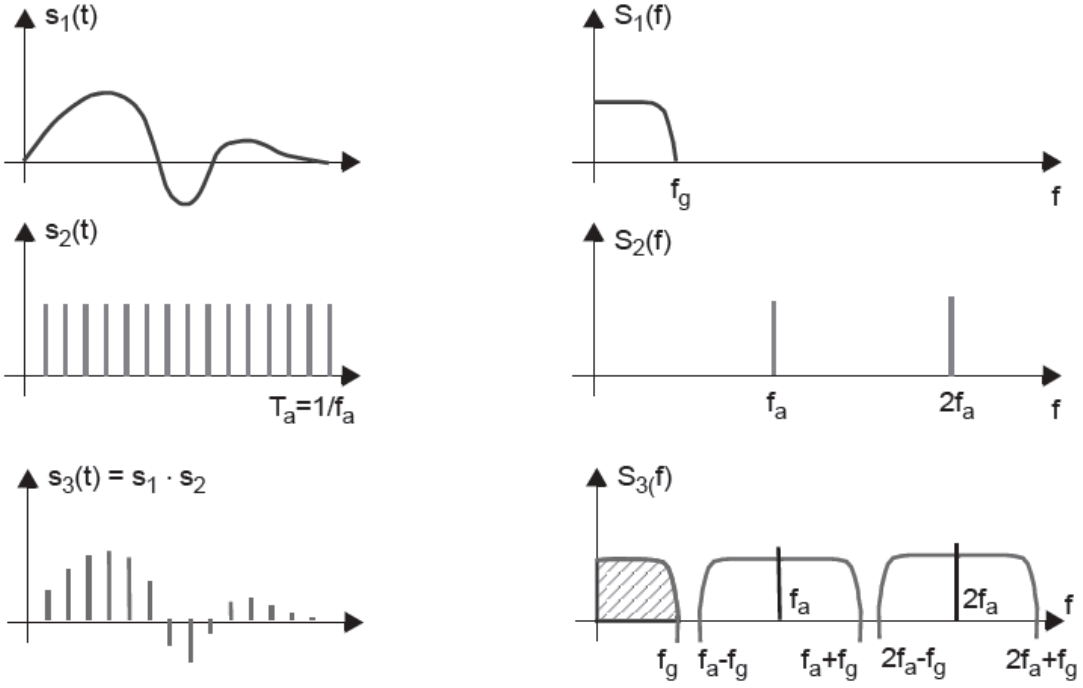


Flashwandler

3 Bit Flashwandler

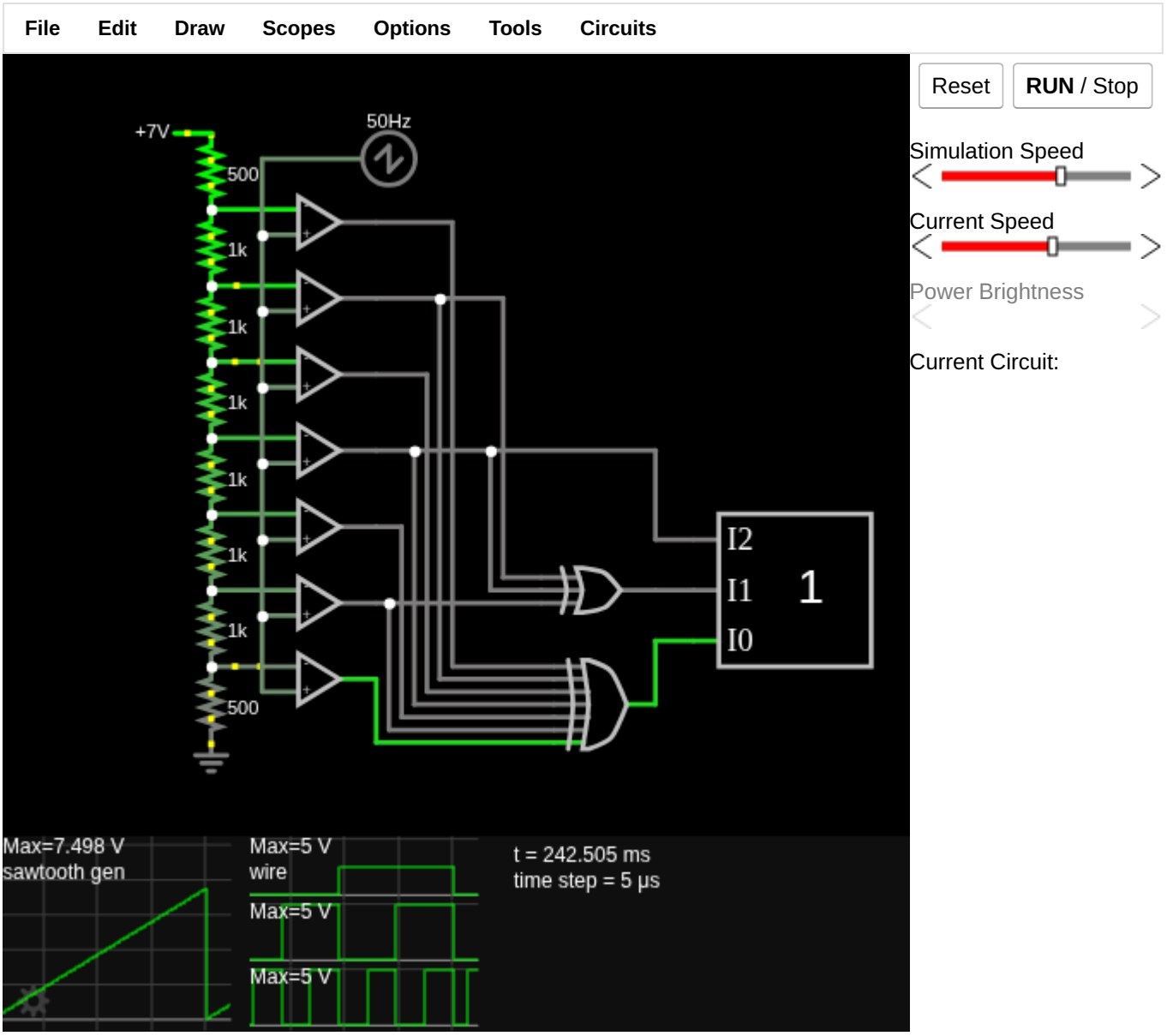

Verallgemeinerte Darstellung

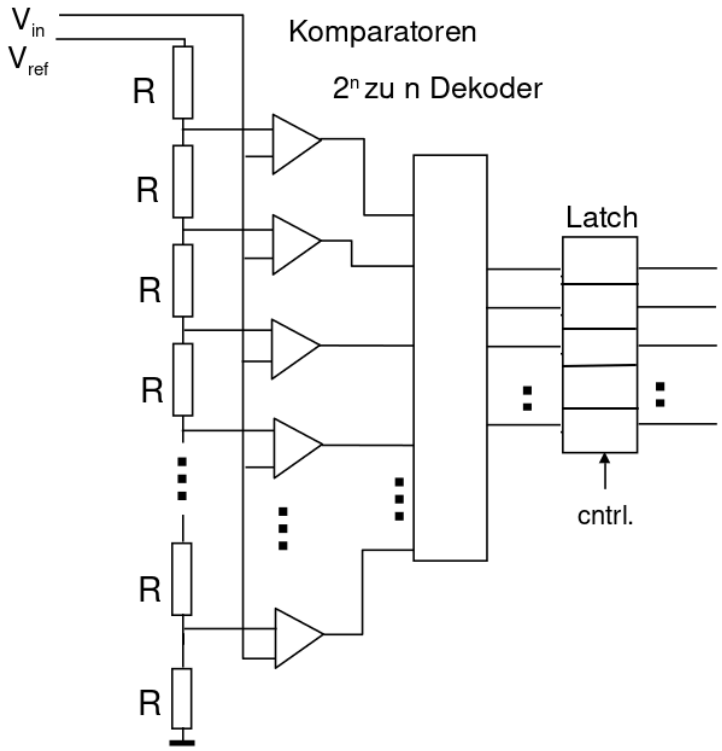

Vorteil

- Hohe Geschwindigkeit


Nachteil

- Energieverbrauch größer
- Hardwareaufwand für höhere Auflösungen


https://www.youtube.com/watch?v=x7oPVWLD59Y

Sequenzielle Wandler

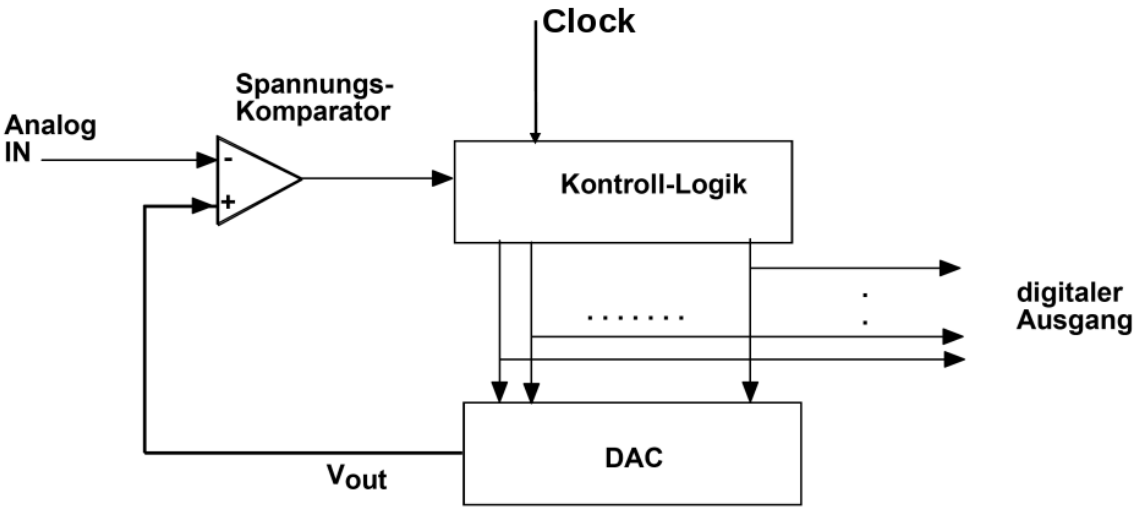
Sequenzielle Wandler umgehen die Notwendigkeit mehrerer Komperatoren, in dem das Referenzsignal variabel erzeugt wird.



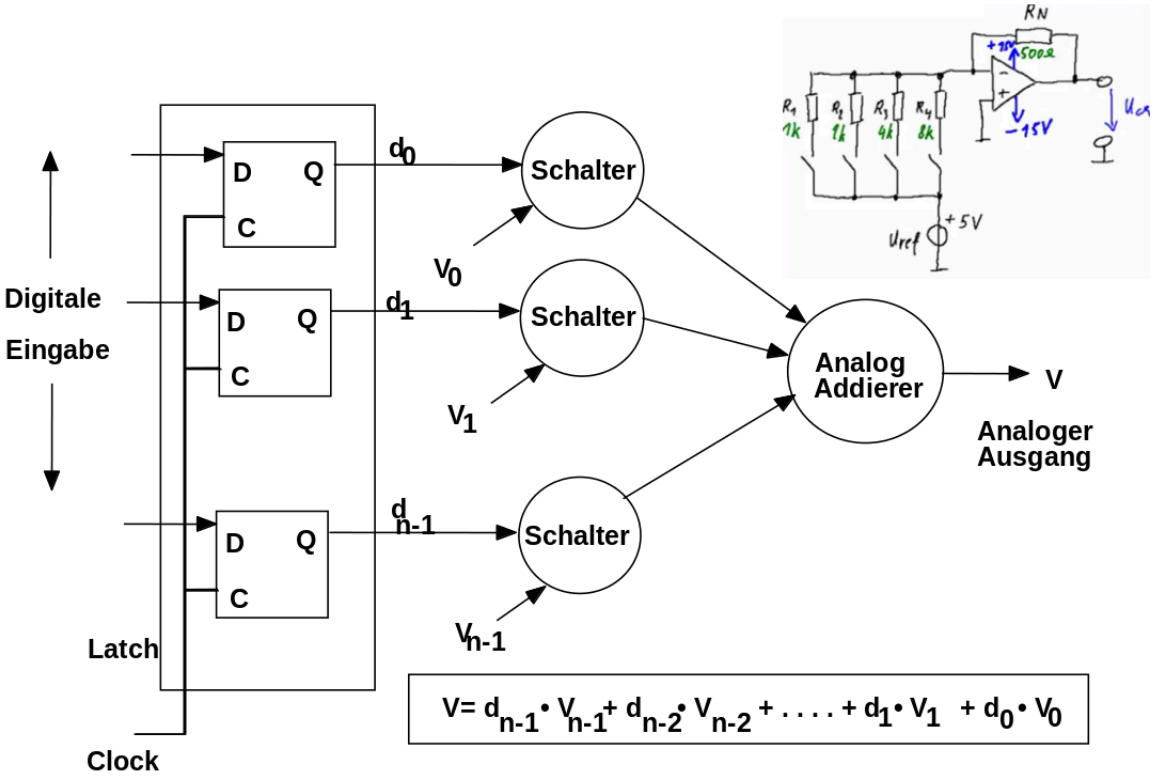Dafür ist allerdings ein Digital-Analog-Wandler nötig, der die Vergleichsspannung ausgehend von einer digitalen Konfiguration vornimmt.



Zählverfahren

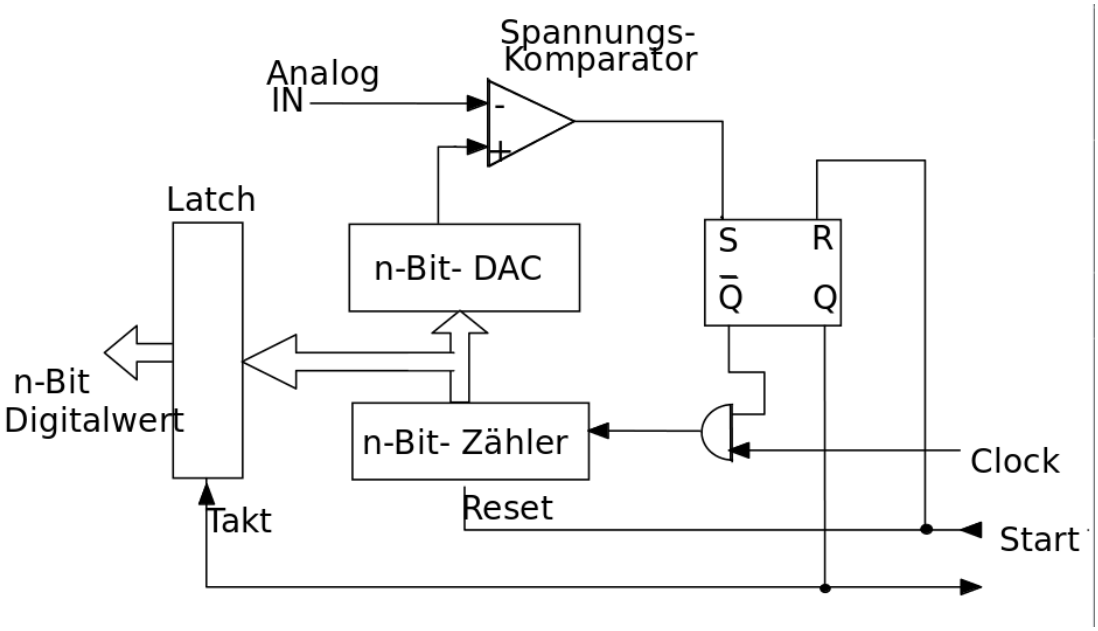


Vorteil

- sehr hohe Auflösungen möglich
- Schaltung einfach umsetzbar – kritisches Element DAC/Komperator

Nachteil

- Variierende Wandlungsdauer
- langsam (verglichen mit dem Flashwandler)

Sukzessive Approximation/Wägeverfahren

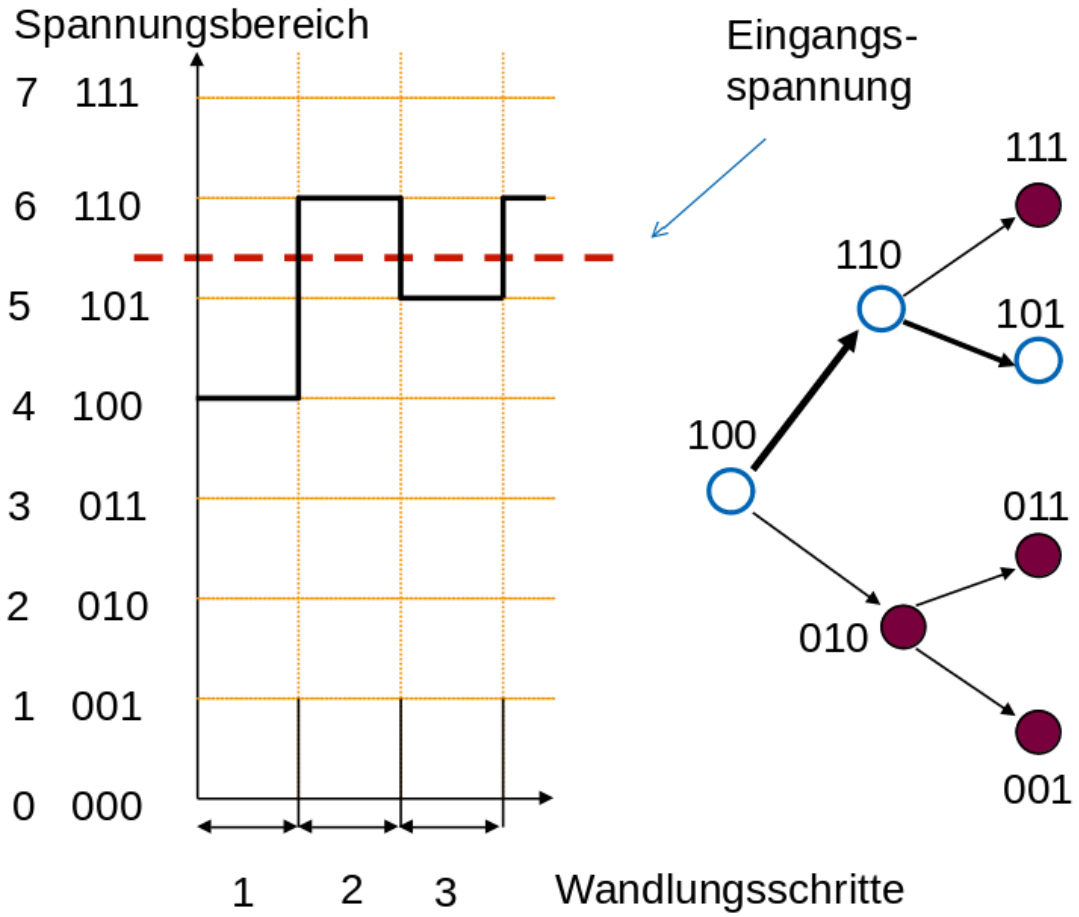


Vorteil

- Gleiche Wandlungsdauer


Herausforderungen bei der Wandlung

Fehlertypen

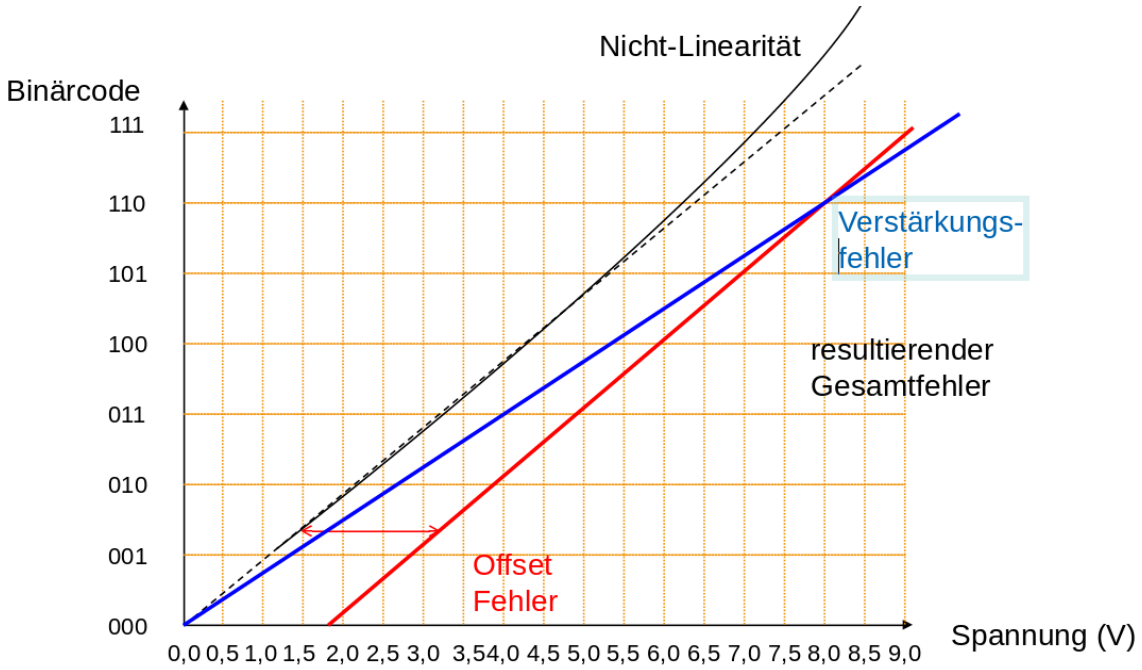

- Quantisierungsfehler sind bedingt durch die Auflösung des Wandlers
- Offsetfehler ergeben sich aus einer Abweichung der Referenzspannung und führen zu einem konstanten Fehler.
- Verstärkungsfehler im Analog-Digitalwandler wirken einen wertabhängigen Fehler.
- Der Linearitätsfehler ist die Abweichung von der Geraden. Linearitätsfehler lassen sich nicht abgleichen.

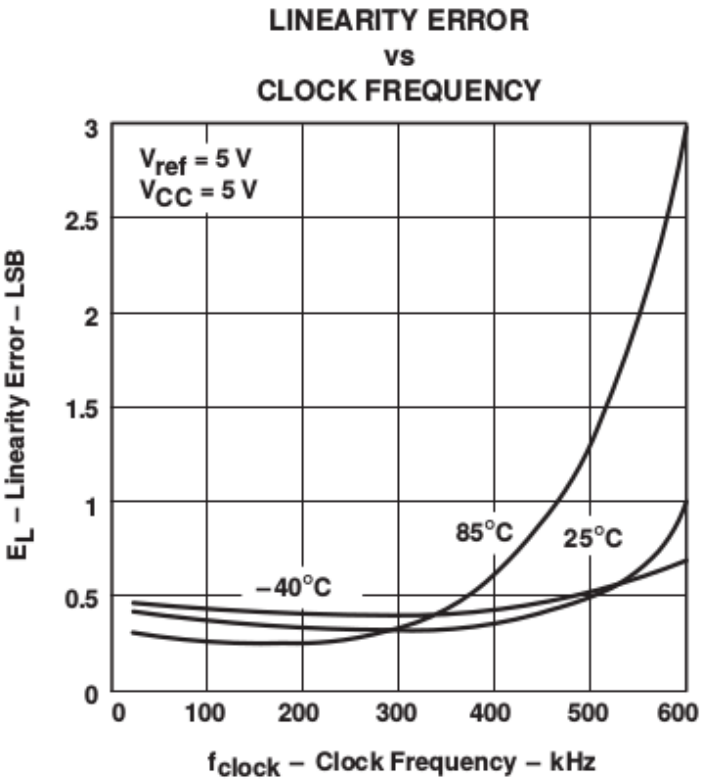Merke: Die Fehlerparameter hängen in starkem Maße von der Konfiguration des Wandlers (Sample Frequenz, Arbeitsbreite, Umgebungstemperatur) ab!



Datenblatt AD-Wandler 8 Bit DIL-8, TLC0831, TLC0831IP [Texas_TLC]

Referenzspannung

Eine Herausforderung liegt in der stabilen Bereitstellung der Referenzspannung für den Analog-Digital-Wandler.

[Texas_TLC] Firma Texas Instruments, Datenblatt AD-Wandler 8 Bit DIL-8, TLC0831, TLC0831IP


Parameter eines Analog-Digital-Wandlers

- Auflösung
- Messdauer
- Leistungsaufnahme
- Stabilität der Referenzspannung
- Unipolare/Bipolare Messungen
- Zahl der Eingänge
- Ausgangsinterfaces (parallele Pins, Bus)
- Temperaturabhängigkeit und Rauschverhalten (Gain, Nicht-Linearität, Offset)

Umsetzung im AVR

Handbuch des Atmega328p	Bedeutung
10-Bit Auflösung	
0.5 LSB Integral Non-Linearity	maximale Abweichung zwischen der idealen und der eigentlichen analogen Signalverlauf am Wandler
+/- 2 LSB Absolute Genauigkeit	Summe der Fehler inklusive Quantisierungsfehler, Offset Fehler etc. (worst case Situation)
13 - 260µs Conversion Time	Die Dauer der Wandlung hängt von der Auflösung und der der vorgegebenen Taktrate ab.
Up to 76.9kSPS (Up to 15kSPS at Maximum Resolution)	
0 - V CC ADC Input Voltage Range	Es sind keine negativen Spannungen möglich.
Temperature Sensor Input Channel	
Sleep Mode Noise Canceler	Reduzierung des Streuquellen durch einen „Sleepmode“ für die CPU

Figure 24-1. Analog to Digital Converter Block Schematic Operation

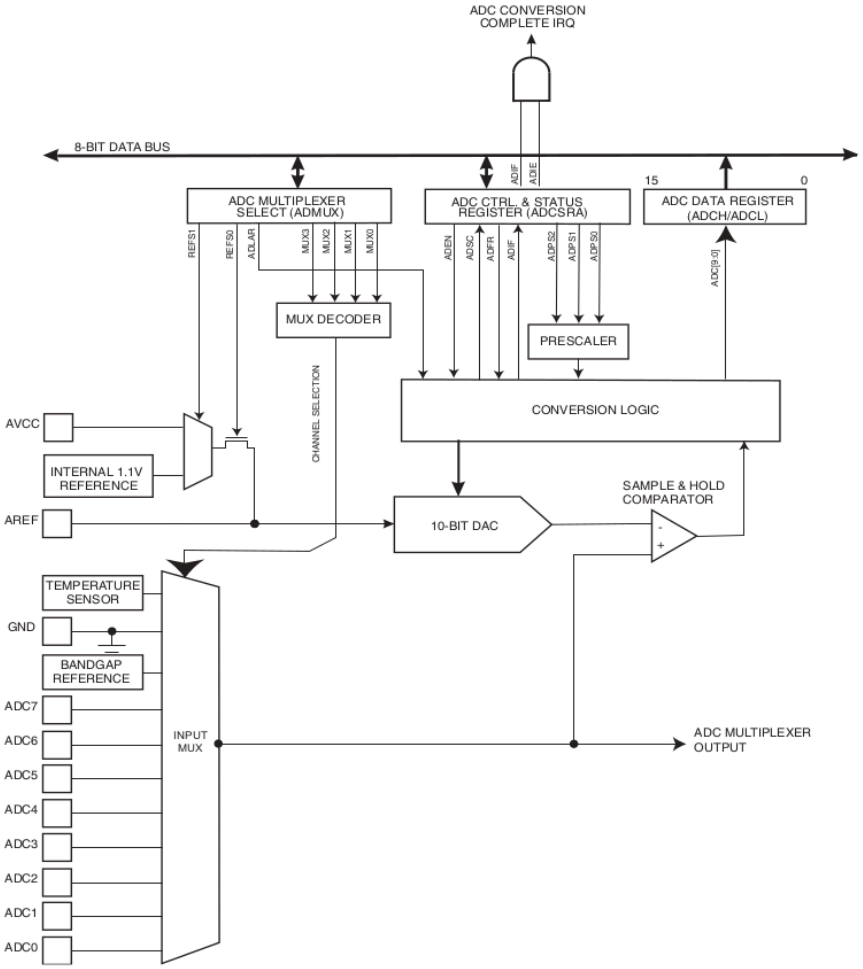


megaAVR® Data Sheet, Seite 247 [megaAVR]

Trigger für den Wandlung

Grundsätzlich sind 3 Modi für die Wandlung möglich:


- Programmgetriggerte Ausführung der Wandlung
- Kontinuierliche Wandlung
- ereignisgetriebener Start

Figure 24-2. ADC Auto Trigger Logic

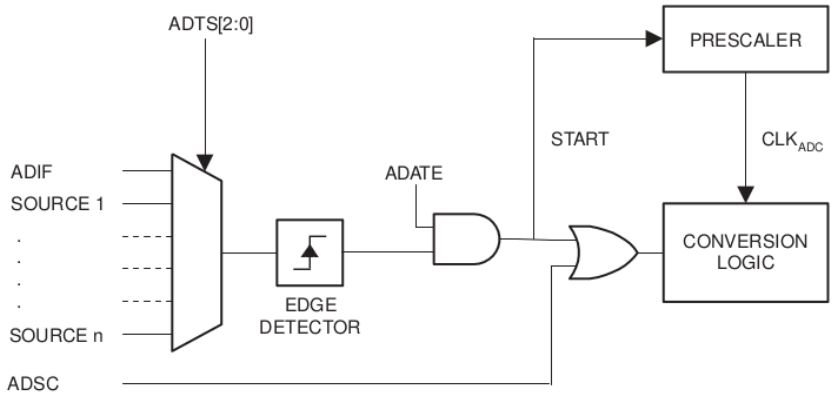

megaAVR® Data Sheet, Seite 247 [megaAVR]


Figure 24-5. ADC Timing Diagram, Single Conversion

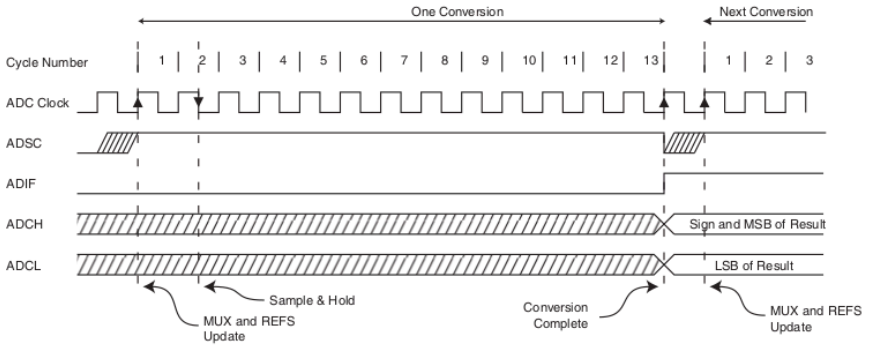

megaAVR® Data Sheet, Seite 250 [megaAVR]

Ergebnisregister

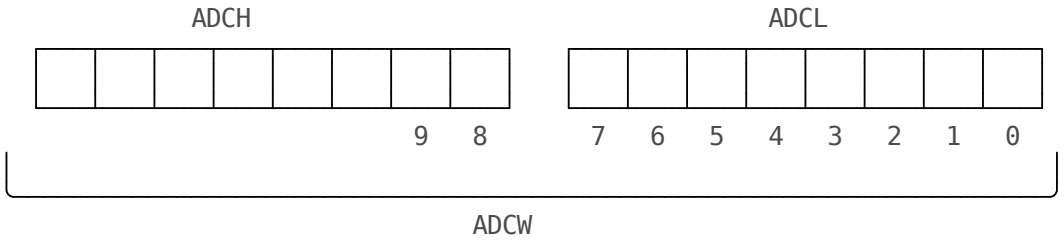
Die Atmega Prozessoren bieten eine Auflösung von 10Bit oder 8Bit für die analogen Wandlungen. Entsprechend stehen zwei Register `ADCL` und `ADCH` für die Speicherung bereit. Standardmäßig (d.h. `ADLAR == 0`) werden die niederwertigsten 8 im Register `ADCL` bereitgehalten und die zwei höherwertigsten im Register `ADCH`.



Das Ergebnis ergibt sich dann zu

```
uint8_t theLowADC = ADCL
uint16_t theTenBitResults = ADCH<<8 | theLowADC;
```

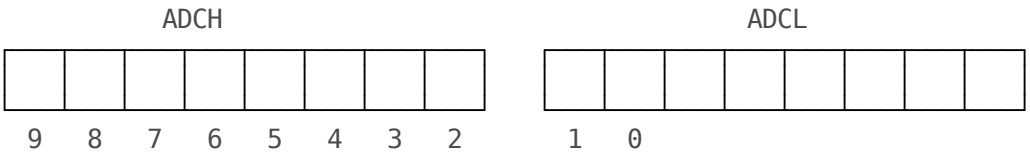Ist keine 10-bit Genauigkeit erforderlich, wird diese Zuordnung durch das Setzen des `ADLAR` Bits im `ADMUX` Register angepasst. Auf diese Weise kann das ADC Ergebnis direkt als 8 Bit Zahl aus `ADCH` ausgelesen werden.



> **Merke:** Immer zuerst ADCL und erst dann ADCH auslesen.

Beim Zugriff auf ADCL wird das ADCH Register gegenüber Veränderungen vom ADC gesperrt. Erst beim nächsten Auslesen des ADCH-Registers wird diese Sperre wieder aufgehoben. Dadurch ist sichergestellt, dass die Inhalte von ADCL und ADCH immer aus demselben Wandlungsergebnis stammen, selbst wenn der ADC im Hintergrund im Free-Conversion-Mode arbeitet.

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Beispiele

Der Simulative Eingang x (0 bis 5V) ist an A0 angeschlossen.

Simulation time: 00:36.723

1.0 V

```
void setup() {
    pinMode(A0,INPUT);
    Serial.begin(9600);
    //analogReference(INTERNAL);
}
void loop() {
  Serial.println(analogRead(A0));
  delay(25);
}
```

204
204
204
204

```
204
204
204
```

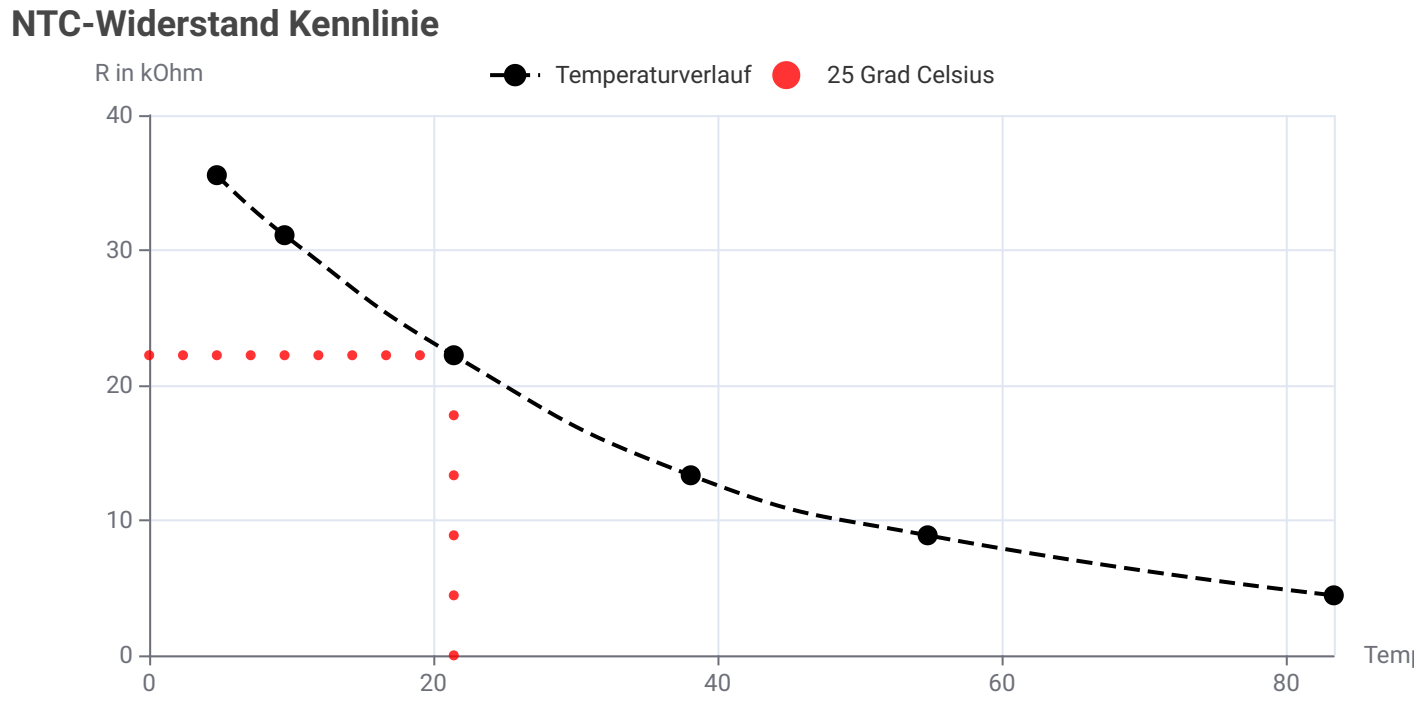NTC-Widerstände (*Negative Temperature Coefficient*) werden zur Messung der Temperatur eingesetzt. Wichtigster Kennwert eines NTCs ist der Nennwiderstand R25 bei einer Nenntemperatur von 25 °C.



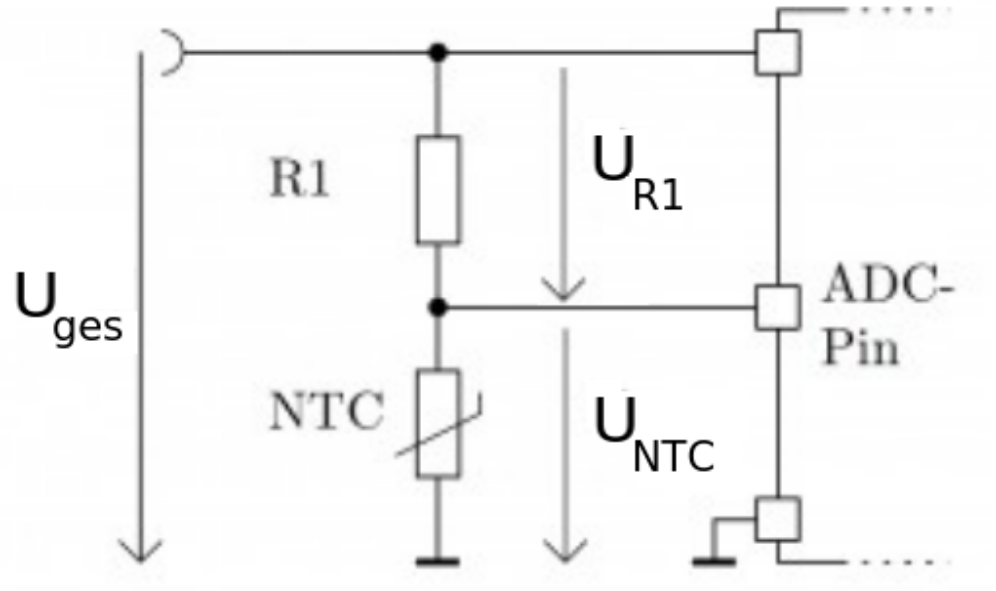

$$\frac{R_{NTC}}{R_1} = \frac{U_{NTC}}{U_{R1}} = \frac{U_{NTC}}{(U_{ges} - U_{NTC})}$$

$$R_{NTC} = R_1 \cdot \frac{U_{NTC}}{(U_{ges} - U_{NTC})}$$

R1RNTCRNTC = UR1UNTC = (Uges − UNTC)UNTC = R1 · (Uges − UNTC)UNTC

Wenn wir davon ausgehen, dass die Referenzspannung des AD-Wandlers gleich U_{ges} Uges ist, generieren wir eine digitale Repräsentation U_{NTC_d} UNTCd entsprechend

$$U_{NTC_d} = U_{NTC} \cdot \frac{U_{ges}}{ADC_{resolution}}$$

UNTCd = UNTC · ADCresolutionUges

Wie interpretieren wir somit einen beispielhaften Wert von `628` am Ende des Wandlungsprozesses?

$$U_{NTC} = U_{NTC_d} \cdot \frac{ADC_{resolution}}{U_{ges}}$$

UNTC = UNTCd · UgesADCresolution

Mit diesem Spannungswert können wir nun den zugrundeliegenden Widerstand berechnen und letztendlich die Temperatur.

Beispiel 2 - Lesen eines Analogen Distanzsensors

Für das Beispiel wird der AtMega2560 verwendet, der eine interne Referenzspannung von 2.56 V anstatt der des AtMega328 von 1.1 V bereit stellt.

26.8.1 ADMUX – ADC Multiplexer Selection Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x7C)	REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- **Bit 7:6 – REFS1:0: Reference Selection Bits**

These bits select the voltage reference for the ADC, as shown in Table 26-3. If these bits are changed during a conversion, the change will not go in effect until this conversion is complete (ADIF in ADCSRA is set). The internal voltage reference options may not be used if an external reference voltage is being applied to the AREF pin.

Table 26-3. Voltage Reference Selections for ADC

REFS1	REFS0	Voltage Reference Selection[1]
0	0	AREF, Internal V_{REF} turned off
0	1	AVCC with external capacitor at AREF pin
1	0	Internal 1.1V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
1	1	Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin

Note: 1. If 10x or 200x gain is selected, only 2.56V should be used as Internal Voltage Reference. For differential conversion, only 1.1V cannot be used as internal voltage reference.

megaAVR® Data Sheet, Seite 281 [megaAVR2560]

Die Bedeutung ergibt sich beim Blick ins Datenblatt des Sensors GP2D, dessen Maximalwertausgabewert liegt bei etwa 2.55V

```
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL // 16 MHz Taktrate
#endif

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int readADC(int channel) {
  int i; int result = 0;
```

```
  int i, int result = 0;
  // Den ADC aktivieren und Teilungsfaktor auf 64 stellen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
  // Kanal des Multiplexers & Interne Referenzspannung (2,56 V)
  ADMUX = channel | (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
  // Den ADC initialisieren und einen sog. Dummyreadout machen
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while(ADCSRA & (1<<ADSC)); // Auf Ergebnis warten...
  // Lesen des Registers "ADCW" kümmert sich um das Lesen von ADCL und ADCH
  result = ADCW;
  // ADC wieder deaktivieren
  ADCSRA = 0;
  return result;
}

int main(void)
{
  Serial.begin(9600);
  while (1) // Unendliche Schleife
  {
    int result_individual = readADC(0);
    Serial.println(result_individual);
    Serial.flush();
    _delay_ms(10); // Verzögerung von 1 Sekunde
  }
  return  0; // wird nie erreicht
}
```

> *The first ADC conversion result after switching reference voltage source may be inaccurate, and the user is advised to discard this result.* Handbuch Seite 252

[megaAVR2560] Firma Atmel, Atmel ATmega640/V-1280/V-1281/V-2560/V-2561/V, Seite 281, Link

Beispiel 3 - Temperaturüberwachung des Controllers

> *The temperature measurement is based on an on-chip temperature sensor that is coupled to a single ended ADC8 channel. Selecting the ADC8 channel by writing the MUX3...0 bits in ADMUX register to „1000“ enables the temperature sensor. The internal 1.1V voltage reference must also be selected for the ADC voltage reference source in the temperature sensor measurement. When the temperature sensor is enabled, the ADC converter can be used in single conversion mode to measure the voltage over the temperature sensor.* Handbuch Seite 256

```
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL // 16 MHz clock speed
#endif

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

double getTemp(void)
{
    unsigned int wADC;
    double t;

    // Set the internal reference and mux.
    ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<MUX3));
    ADCSRA |= (1<<ADEN);  // enable the ADC

    // wait for voltages to become stable.
    delay(20);

    // Start the ADC
    ADCSRA |= (1<<ADSC);

    // Detect end-of-conversion
    while (ADCSRA & (1<<ADSC));
    wADC = ADCW;

    // The offset of 324.31 could be wrong. It is just an indication.
    t = (wADC - 324.31 ) / 1.22;

    // The returned temperature is in degrees Celsius.
    return (t);
}

int main(void)
{
  Serial.begin(9600);
  while (1)
  {
    Serial.println(getTemp());
    Serial.flush();
    _delay_ms(10); //1 second delay
  }
  return  0; // wird nie erreicht
}
```

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Was Sie heute mitnehmen

Diese fünf Punkte fassen die Vorlesung zusammen: wie aus einer Spannung eine Zahl wird und wie der ATmega328P das umsetzt. Die Fragen darunter gehören zu den Lernzielen vom Anfang; rechnen Sie mindestens ein Beispiel mit Referenzspannung und Auflösung selbst durch.

- **Ein Analog-Digital-Wandler** überführt ein zeit- und wertkontinuierliches Signal in eine zeit- und wertdiskrete Darstellung: Erst wird abgetastet, dann quantisiert. Der Wert ergibt sich aus $ADC = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \cdot ADC_{res}$ADC = Vref Vin ⋅ ADCres; die **Auflösung** bestimmt den Quantisierungsfehler.
- **Abtasttheorem:** Ein Signal ohne Anteile oberhalb von $f_c$fc lässt sich nur dann aus den Abtastwerten rekonstruieren, wenn häufiger als mit $2f_c$2fc abgetastet wird – sonst entstehen **Alias-Effekte**.
- **Wandlungsverfahren:** Der **Flashwandler** vergleicht mit vielen Komparatoren gleichzeitig – schnell, aber aufwendig. **Zählverfahren** und **sukzessive Approximation** kommen mit einem Komparator und einem Digital-Analog-Wandler aus, sind aber langsamer. Ein einzelner Komparator ist bereits ein 1-Bit-Wandler.
- **Fehlerquellen:** Neben dem Quantisierungsfehler treten Offset-, Verstärkungs- und Linearitätsfehler auf; eine stabile **Referenzspannung** ist Voraussetzung für genaue Werte.
- **Der Wandler des ATmega328P** arbeitet mit 10 Bit. Referenz und Kanal wählen Sie in ADMUX, Einschalten, Vorteiler und Start (ADSC) liegen in ADCSRA. Das Ergebnis lesen Sie aus ADCW – bei getrenntem Zugriff zuerst ADCL, dann ADCH.

Prüfen Sie sich:

- Was bedeutet die Auflösung eines Analog-Digital-Wandlers, und wie groß ist der Quantisierungsfehler eines 3-Bit-Wandlers mit 8 V Referenzspannung?
- Ein 10-Bit-Wandler mit 5 V Referenzspannung liefert den Wert 512. Welche Eingangsspannung liegt an?
- Was besagt das Abtasttheorem, und was passiert, wenn es verletzt wird?
- Welche Wandlungsverfahren kennen Sie, und worin unterscheiden sie sich in Geschwindigkeit und Hardwareaufwand?
- Welche Fehlertypen treten bei der Analog-Digital-Wandlung auf, und welcher davon lässt sich nicht abgleichen?
- Welche Rolle spielt die Referenzspannung für die Genauigkeit der Wandlung?
- Wovon hängt die Wandlungsdauer beim ATmega328P ab, und mit welchem Parameter beeinflussen Sie sie?
- Welche Register konfigurieren Sie, um mit dem ATmega328P einen Kanal zu wandeln, und warum lesen Sie ADCL vor ADCH?

Ihre Begriffe für die Kurslandkarte

Die Kurslandkarte wächst mit dem Semester, und Sie bestimmen mit, was hineinkommt. Ihre Antworten sammeln wir im Hörsaal gemeinsam über das LiaScript-Klassenzimmer; nach der Vorlesung werden die Begriffe dieser Woche in der Karte freigeschaltet.

Welche Begriffe aus der heutigen Vorlesung gehören für Sie in die Kurslandkarte?

Texteingabe ...

Wo begegnet Ihnen das, was heute dran war – in Ihrem Studiengang oder in Geräten Ihres Alltags?

Texteingabe ...